

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Физические методы контроля»

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

*Методические рекомендации к лабораторным работам
для студентов направления подготовки
12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»
дневной формы обучения*



Могилев 2024

УДК 621.38+004.31
ББК 32.844.1
Э45

Рекомендовано к изданию
учебно-методическим отделом
Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Физические методы контроля» «7» марта 2024 г.,
протокол № 8

Составитель канд. техн. наук, доц. А. А. Афанасьев

Рецензент канд. техн. наук, доц. Н. В. Герасименко

В методических рекомендациях кратко изложены теоретические сведения, приведен порядок выполнения экспериментальных исследований, указана структура отчета о выполненной работе и дан список контрольных вопросов для самопроверки по каждой теме. Составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника» для студентов направления подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» дневной формы обучения.

Учебное издание

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

Ответственный за выпуск	А. В. Хомченко
Корректор	И. В. Голубцова
Компьютерная верстка	Н. П. Полевничая

Подписано в печать . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать трафаретная. Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 36 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/156 от 07.03.2019.
Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев.

© Белорусско-Российский
университет, 2024

Содержание

1 Лабораторная работа № 1. Инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими приборами. Изучение инструкций по эксплуатации приборов и оборудования в лаборатории	4
2 Лабораторная работа № 2. Исследование режимов работы учебного стенда	5
3 Лабораторная работа № 3. Исследование параметров постоянных и переменных аналоговых сигналов	6
4 Лабораторная работа № 4. Исследование работы выпрямительного диода.....	7
5 Лабораторная работа № 5. Исследование работы стабилизатора.....	10
6 Лабораторная работа № 6. Исследование работы светодиода	13
7 Лабораторная работа № 7. Исследование работы оптопары	15
8 Лабораторная работа № 8. Исследование работы биполярного транзистора.....	16
9 Лабораторная работа № 9. Исследование коэффициента усиления и полосы пропускания усилителя	18
10 Лабораторная работа № 10. Исследование работы сумматора аналоговых сигналов	22
11 Лабораторная работа № 11. Исследование работы стабилизатора напряжения	24
12 Лабораторная работа № 12. Исследование работы логических элементов	27
13 Лабораторная работа № 13. Исследование работы RS- и D-триггеров.....	31
14 Лабораторная работа № 14. Исследование работы JK-триггера	36
15 Лабораторная работа № 15. Исследование работы цифровых счетчиков в интегральном исполнении	38
16 Лабораторная работа № 16. Исследование работы оперативного запоминающего устройства	42
17 Лабораторная работа № 17. Исследование работы аналого-цифрового преобразователя	46
Список литературы.....	48

1 Лабораторная работа № 1. Инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими приборами. Изучение инструкций по эксплуатации приборов и оборудования в лаборатории

Цель работы: изучение органов управления и характеристики учебного стенда К32 и вспомогательного оборудования.

1.1 Основные теоретические сведения

Комплект лабораторного оборудования по электронной технике К32 предназначен для использования в качестве учебного оборудования при проведении лабораторных занятий по основным элементам электронной техники.

1.2 Порядок выполнения работы

Изучить инструкции по эксплуатации учебного стенда К32, устройств, которыми он укомплектован, и вспомогательных приборов (генератора сигналов, осциллографа, мультиметра), приобрести навыки их практического использования.

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название лабораторной работы, цель работы, краткое описание приборов и вспомогательного оборудования учебного стенда К32.

Контрольные вопросы

- 1 Каково назначение блока управления К32?
- 2 Что входит в состав комплекта лабораторного оборудования по электронной технике К32?
- 3 Назовите функциональные возможности генератора Л31.
- 4 Какой диапазон частот обеспечивает генератор Л31?
- 5 Какие физические величины и в каком диапазоне можно измерять мультиметром?
- 6 Назовите основные органы управления осциллографом.

2 Лабораторная работа № 2. Исследование режимов работы учебного стенда

Цель работы: приобретение навыков использования лабораторных измерительных приборов при исследовании электронных устройств в разных режимах работы учебного стенда.

2.1 Порядок выполнения работы

2.1.1 Включить блок управления (БУ) К32, генератор Л31, мультиметр и осциллограф.

2.1.2 В разъем, расположенный на передней панели блока управления, вставить сменное устройство УС4.

2.1.3 Соединить кабелем гнезда «ВЫХОД~» БУ и вход мультиметра.

2.1.4 Измерить напряжение постоянного тока в гнездах «XS3», «XS4», «XS5», «XS6», «XS7», поочередно подключая их с помощью проводника к гнезду «ВХОД 1» коммутатора БУ, предварительно нажав кнопки «+5», «+15-15», «-30» в группе кнопок «ПИТАНИЕ V», кнопку «ВХ1» в группе кнопок «КОНТРОЛЬ V~» и кнопку « $\overline{\text{ВСВ}}\overline{\text{ВНК}}$ », относящуюся к гнездам «ВХОД 1» в блоке «КОММУТАТОР». Полученные результаты занести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Напряжения, измеренные в гнездах устройства сменного УС4

Гнездо	XS3	XS4	XS5	XS6	XS7	XS2	XS1
$U, \text{В}$							

2.1.5 Подключить мультиметр с помощью кабеля к гнездам «ВЫХОД V= \Rightarrow » БУ. Нажать кнопку «ГН1» в группе кнопок «КОНТРОЛЬ V= \Rightarrow » и, установив левую ручку в блоке «ГН1» сначала в левое крайнее положение, а затем в правое крайнее положение, плавно вращая правую ручку в блоке «ГН1», измерить, в каком диапазоне изменяется напряжение на гнездах «ВЫХОД V= \Rightarrow ». Результаты измерений записать.

2.1.6 Нажав кнопку «ГН2» в группе кнопок «КОНТРОЛЬ V= \Rightarrow », проделать то же самое с блоком «ГН2». Результаты измерений записать.

2.1.7 Выставить на выходе генератора «ГН1» напряжение « $U = \quad \text{В}$ », на выходе ГН2 – напряжение « $U = \quad \text{В}$ » (по заданию преподавателя).

2.1.8 С помощью мультиметра измерить напряжение на сменном устройстве УС4 в гнездах «XS1» и «XS2». Результаты записать в таблицу 2.1.

2.1.9 Кабелем соединить генератор Л31 с гнездом «ВХОД ГС1». Вторым кабелем гнездо «ВЫХОД V» БУ соединить с входом А осциллографа. Нажать кнопку на передней панели генератора Л31 «~» в группе кнопок «МНОЖИТЕЛЬ». На экране осциллографа получить устойчивое изображение синусоиды. Измерить период и амплитуду сигнала на выходе генератора с помощью осциллографа. Зная период, рассчитать частоту.

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название лабораторной работы, цель работы, таблицы с результатами измерений, осциллограммы сигналов, выводы.

Контрольные вопросы

- 1 Сигналы каких форм можно наблюдать с помощью осциллографа?
- 2 К каким гнездам подключается к блоку управления генератор, мультиметр?
- 3 Для чего предназначены кнопки под надписью «КОНТРОЛЬ V~»?
- 4 Какие величины можно измерять мультиметром?

3 Лабораторная работа № 3. Исследование параметров постоянных и переменных аналоговых сигналов

Цель работы: приобретение навыков использования виртуальных измерительных приборов при исследовании работы электронных устройств.

3.1 Основные теоретические сведения

В работе приобретаются практические навыки использования виртуального оборудования для измерения параметров постоянных и переменных электрических сигналов. Виртуальными приборами для исследования электронных устройств укомплектована программа Multisim. Она предназначена для ввода схем устройств, моделирования их работы.

3.2 Порядок выполнения работы

3.2.1 Изучить инструментальные панели среды Multisim, возможности эмуляции. Ознакомиться с набором компонентов и виртуальных приборов.

3.2.2 Собрать схему в Multisim в соответствии с рисунком 3.1.

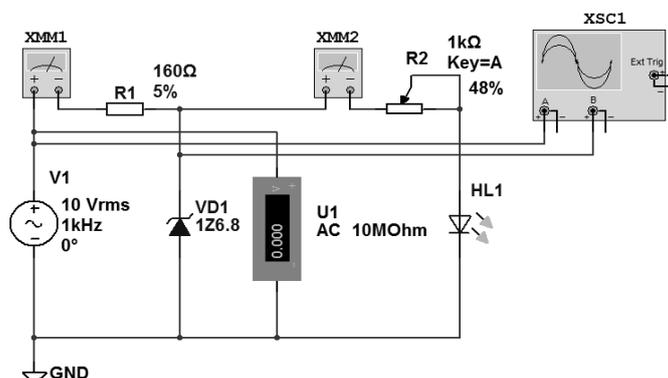


Рисунок 3.1 – Измерение электрических сигналов виртуальными приборами в Multisim

Для этого:

- выбрать необходимые элементы из «инструментальной панели компонентов»;
- задать параметры элементов схемы;
- из «панели инструментов» выбрать виртуальные приборы;
- задать параметры виртуальных приборов (частоту и амплитуду генерируемого сигнала, диапазон и род измеряемых величин и т. д.);
- соединить между собой компоненты, получив электрическую схему.

3.2.3 Запустить моделирование работы схемы. Зафиксировать показания измерительных приборов, осциллограммы напряжений в контрольных точках.

3.2.4 Исследовать по заданию преподавателя влияние параметров элементов схемы на параметры выходных сигналов.

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название лабораторной работы, цель работы, таблицы с результатами измерений, осциллограммы сигналов, выводы.

Контрольные вопросы

- 1 Сигналы каких форм можно наблюдать с помощью осциллографа?
- 2 Какие величины можно измерять мультиметром?
- 3 Каково назначение органов управления виртуального осциллографа?

4 Лабораторная работа № 4. Исследование работы выпрямительного диода

Цель работы: исследование работы выпрямительного диода и устройств на его основе.

4.1 Основные теоретические сведения

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный. Они являются одним из наиболее распространённых типов полупроводниковых диодов. Основное свойство выпрямительных диодов – односторонняя проводимость, наличие которой определяет эффект выпрямления.

Обычно выпрямительный полупроводниковый диод нормально работает при напряжениях, лежащих в диапазоне до 1000 В.

Возможности полупроводникового диода как выпрямителя характеризуют следующие основные электрические параметры:

- $U_{пр}$ – постоянное прямое напряжение на диоде при заданном значении

прямого тока;

– I_{np} – постоянный выпрямленный ток через диод при заданном прямом напряжении;

– $I_{обр}$ – обратный ток, протекающий через диод при заданном обратном напряжении;

– $I_{np.max}$ – максимальный допустимый прямой ток, значение которого ограничивается разогревом $p-n$ -перехода;

– $U_{обр.max}$ – максимально допустимое обратное напряжение, которое может выдержать диод в течение длительного времени без нарушения его работоспособности;

– P_{max} – максимально допустимая мощность, рассеиваемая диодом;

– f_{max} – предельная частота, на которой может работать диод, сохраняя свою работоспособность.

4.2 Порядок выполнения работы

4.2.1 На основании заданного преподавателем типа диода и ЭДС E источника питания заполнить таблицу 4.1, взяв его параметры из справочника.

Таблица 4.1 – Параметры диода и ограничивающего резистора

Тип диода	Параметр источника ЭДС	Параметр диода (справочный)						Параметр резистора	
	E , В	$I_{np.max}$, мА	$U_{np.max}$, В	$U_{обр.max}$, В	$I_{обр.max}$, мкА	T , °С	f_{max} , кГц	$R1$, Ом	P_{R1} , Вт

4.2.2 Рассчитать параметры и выбрать из ряда $E24$ сопротивление ограничивающего резистора $R1$ для исследования параметров выпрямительного диода в Multisim (рисунок 4.1):

$$R1 = \frac{E}{I_{np.max} / 2}; \quad P_{R1} = \frac{(E - U_{np})^2}{R1}.$$

Полученные значения параметров $R1$ записать в таблицу 4.1.

4.2.3 Для построения вольт-амперной характеристики (ВАХ) диода в среде Multisim собрать схему, показанную на рисунке 4.1, выполнить моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания. Результаты моделирования записать в отчет в виде таблицы 4.2.

Для снятия обратной ветви ВАХ необходимо в схеме, показанной на рисунке 4.1, изменить полярность источника питания, ограничивающее сопротивление $R1$ взять около 1 кОм.

4.2.4 Исследовать ВАХ диода заданного типа с помощью характеристикографа XIV1. Результаты моделирования записать в отчет в виде таблицы 4.3.

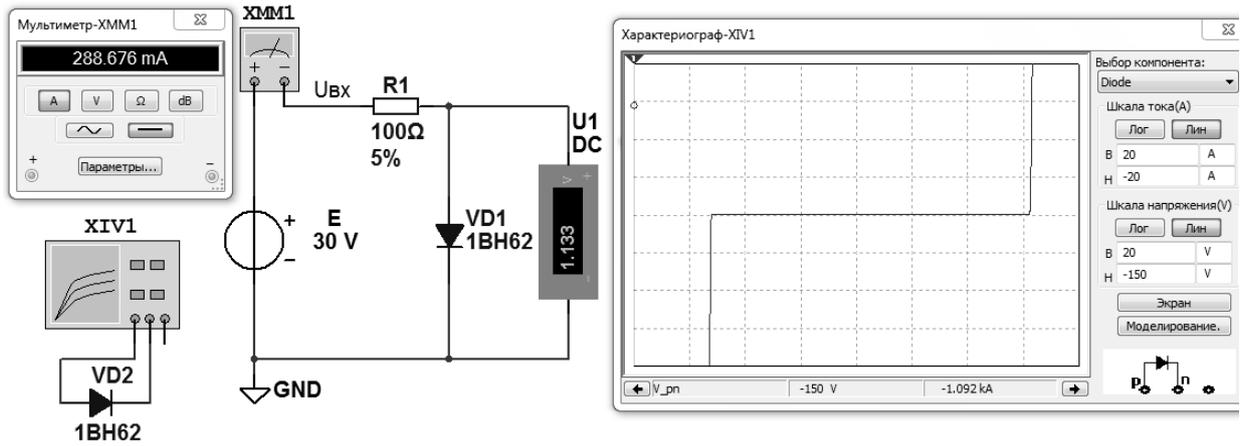


Рисунок 4.1 – Схема для исследования выпрямительного диода в Multisim

Таблица 4.2 – Параметры диода по результатам моделирования в Multisim

Тип диода	ЭДС источника	Параметр диода		Параметр резистора	
	$E, В$	$I_{np}, мА$	$U_{np}, В$	$R1, Ом$	$P_{R1}, Вт$

Таблица 4.3 – Параметры диода по результатам моделирования в Multisim его ВАХ

Тип диода	Параметр					
	$I_{np.min}, мА$	$U_{np.min}, В$	$I_{np.max}, мА$	$U_{np.max}, В$	$U_{обр.max}, В$	$I_{обр.max}, мкА$

4.2.5 Собрать схему в Multisim в соответствии с рисунком 4.2 для исследования работы однополупериодного выпрямителя, запустить моделирование. Измерить ток прибором XMM1 и напряжение на нагрузке U_n прибором U1 при R_2 , равном 0 и 1 кОм. Осциллограммы входного напряжения $U_{вх}$ и напряжения на нагрузке U_n нарисовать в отчете.

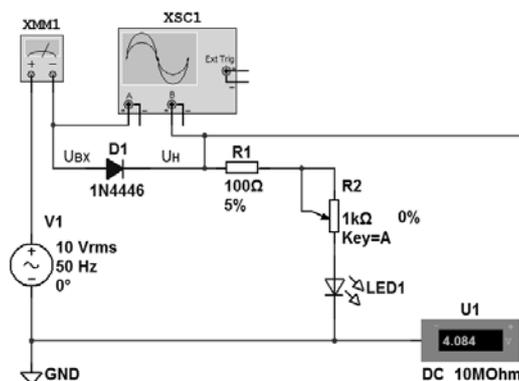


Рисунок 4.2 – Схема для исследования работы однополупериодного выпрямителя

4.2.6 Собрать схему в Multisim в соответствии с рисунком 4.3 для исследования работы двухполупериодного выпрямителя, запустить моделирование. Измерить напряжение на нагрузке U_H прибором U1 при R_2 , равном 0 и 1 кОм. Осциллограммы входного напряжения $U_{вх}$ и напряжения на нагрузке U_H нарисовать в отчете.

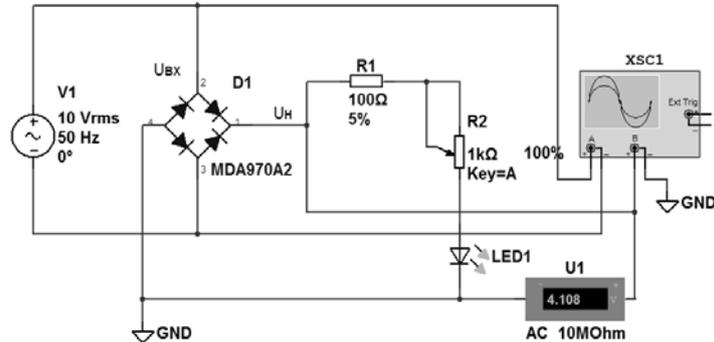


Рисунок 4.3 – Схема для исследования работы двухполупериодного выпрямителя

Содержание отчёта

Отчёт по работе должен содержать цель работы, схемы и результаты моделирования работы выпрямительного диода и выпрямительных устройств в среде Multisim, ВАХ диода и таблицы с результатами, выводы по работе.

Контрольные вопросы

- 1 Назовите основные параметры полупроводниковых диодов.
- 2 Какие полупроводники применяются для изготовления полупроводниковых диодов?
- 3 В чем недостатки однополупериодного выпрямителя?
- 4 Какие схемы выпрямителей на полупроводниковых диодах Вы знаете?

5 Лабораторная работа № 5. Исследование работы стабилитрона

Цель работы: исследование характеристик и параметров стабилитрона.

5.1 Основные теоретические сведения

Стабилитронами называют полупроводниковые диоды, на вольт-амперной характеристике (ВАХ) которых имеется участок со слабой зависимостью напряжения от протекающего тока. Напряжение на таком диоде $U_{ст}$ остаётся почти постоянным при изменении тока в широких пределах от $I_{ст.min}$ до $I_{ст.max}$. Рабочий участок ВАХ стабилитрона выбирают в режиме электрического пробоя $p-n$ -перехода, т. е. пробой является нормальным режимом работы

5.2.2 Для построения вольтамперной характеристики стабилитрона в программе Multisim собрать схему, показанную на рисунке 5.1. Осуществить моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания. Результаты моделирования записать в отчет в виде таблицы 5.2.

Таблица 5.2 – Параметры стабилитрона по результатам моделирования в Multisim

Тип стабилитрона	ЭДС источника	Параметр стабилитрона		Параметр резистора	
	$E, В$	$I_{ст}, мА$	$U_{ст}, В$	$R1, Ом$	$P_{R1}, Вт$

5.2.3 Исследовать ВАХ стабилитрона заданного типа с помощью характеристики XIV1. Результаты моделирования записать в отчет в виде таблицы 5.3.

5.2.4 По полученным данным стабилитрона определить мощность, рассеиваемую на стабилитроне $P_{рас}$, дифференциальное сопротивление стабилитрона на участке стабилизации $R_{диф}$ и записать полученные результаты в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 – Параметры стабилитрона по результатам моделирования в Multisim его ВАХ

Тип стабилитрона	Параметр							
	$U_{ст.min}, В$	$U_{ст.max}, В$	$I_{ст.min}, мА$	$I_{ст.max}, мА$	$U_{ст.ном}, В$	$I_{ст.ном}, мА$	$P_{рас}, Вт$	$R_{диф}, Ом$

Содержание отчёта

Отчёт по работе должен содержать цель работы, задание к работе с расчётом и выбором элементов, схему для исследования ВАХ стабилитрона в среде Multisim, его ВАХ и результаты исследований в виде таблиц, выводы по работе.

Контрольные вопросы

- 1 Назовите основные параметры стабилитрона.
- 2 Какие полупроводники применяются для изготовления стабилитронов?
- 3 Какие схемы включения стабилитронов Вы знаете?

6 Лабораторная работа № 6. Исследование работы светодиода

Цель работы: исследование характеристик и параметров светодиода, моделирование работы светодиода в среде Multisim.

6.1 Основные теоретические сведения

Излучающий диод, работающий в видимом диапазоне волн, называют светодиодом. Излучение возникает при протекании прямого тока через светодиод в результате рекомбинации электронов и дырок в области p – n -перехода и в областях, примыкающих к указанной области. При рекомбинации излучаются фотоны.

В справочной литературе для светоизлучающих диодов приводятся электрические и световые параметры и характеристики. Электрические параметры: постоянное прямое напряжение U_{np} , максимально допустимый прямой ток $I_{np.max}$, максимально допустимое обратное напряжение $U_{обр.max}$ отражают работу светодиода как элемента электрической схемы и физический смысл их тот же, что и для обычных выпрямительных диодов.

Световые параметры и характеристики светодиодов описывают их излучательные свойства.

Сила света I_v – излучаемый диодом световой поток, приходящийся на единицу телесного угла в направлении, перпендикулярном плоскости излучающего кристалла.

Яркость излучения L – величина, равная отношению силы света к площади светящейся поверхности.

Спектральная характеристика светодиода – зависимость интенсивности излучения от длины волны излучаемого света.

6.2 Порядок выполнения работы

6.2.1 На основании заданного преподавателем типа светодиода рассчитать сопротивление и мощность ограничивающего резистора $R1$ (рисунок 6.1):

$$R1 = \frac{E}{I_{np.max} / 2}; \quad (6.1)$$

$$P_{R1} = \frac{(E - U_{np})^2}{R1}. \quad (6.2)$$

Параметры светодиода взять из электронного справочника, выбрать стандартное значение сопротивления из ряда $E24$, заполнить таблицу 6.1.

6.2.2 Для построения вольт-амперной характеристики светодиода в программе Multisim собрать схему, показанную на рисунке 6.1. Осуществить моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания. Результаты

моделирования записать в отчет в виде таблицы 6.2.

Таблица 6.1 – Исходные данные для исследования светодиода

Тип светодиода	ЭДС источника	Параметр светодиода (справочный)				Параметр резистора	
	$E, В$	$\lambda_{max}, МКМ$	$I_{np,max}, А$	$U_{np}, В$	$U_{обр,max}, В$	$R1, Ом$	$P_{R1}, Вт$

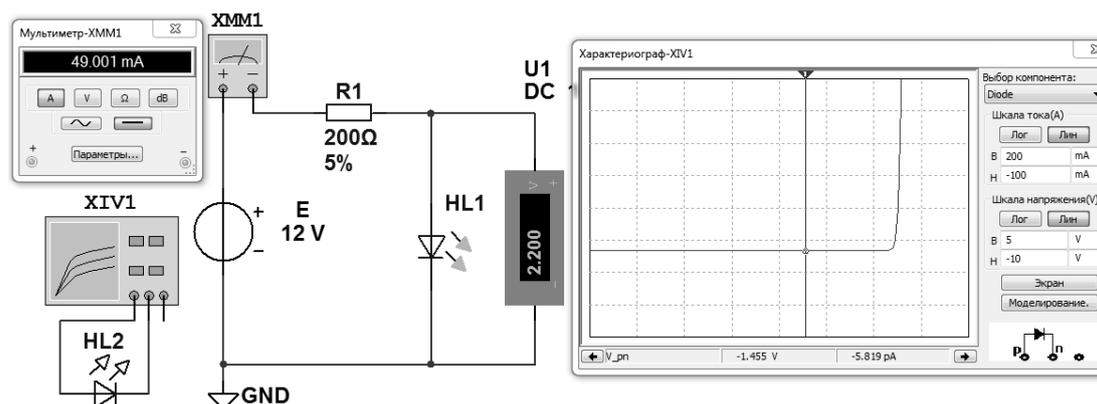


Рисунок 6.1 – Схема для исследования ВАХ светодиода в среде Multisim

Таблица 6.2 – Параметры светодиода по результатам моделирования в Multisim

Тип светодиода	ЭДС источника	Параметр светодиода		Параметр резистора	
	$E, В$	$I_{np}, мА$	$U_{np}, В$	$R1, Ом$	$P_{R1}, Вт$

6.2.3 Исследовать ВАХ светодиода заданного типа с помощью характеристикографа XIV1. Результаты моделирования записать в отчет в виде таблицы 6.3.

Таблица 6.3 – Параметры светодиода по результатам моделирования в Multisim

Тип светодиода	ЭДС источника	Параметр светодиода			
	$E, В$	$I_{np,min}, мА$	$I_{np,max}, мА$	$U_{np,min}, В$	$U_{np,max}, В$

Содержание отчёта

Отчёт по работе должен содержать цель работы, задание к работе с расчётом и выбором элементов, схему для исследования ВАХ светодиода в среде Multisim, его ВАХ и параметры по результатам исследований в виде таблиц, выводы по работе.

Контрольные вопросы

- 1 Назовите основные электрические параметры светодиода.
- 2 Назовите основные световые параметры светодиода.
- 3 Что такое спектральная характеристика светодиода?
- 4 Что такое диаграмма направленности светодиода?

7 Лабораторная работа № 7. Исследование работы оптопары

Цель работы: изучение и исследование параметров, характеристик и схем включения оптопар и оптоэлектронных ключей, их работы.

7.1 Основные теоретические сведения

Оптопарой называют устройство, содержащее излучатель и фотоприемник, оптически и конструктивно связанные друг с другом. Принцип действия оптопары основан на двойном преобразовании энергии. В излучателе энергия электрического сигнала преобразуется в оптическое излучение, а в фотоприемнике оптический сигнал преобразуется в электрический ток или напряжение. В работе исследуется оптоэлектронный переключатель-инвертор на основе диодной оптопары К293ЛПА.

7.2 Порядок выполнения работы

7.2.1 Включить генератор ЛЗІ, мультиметр БМК 32,БУ, нажав кнопки «СЕТЬ».

7.2.2 В разъем вставить сменное устройство УС 11.

7.2.3 В отчете нарисовать схему включения оптронного ключа DD3 с подключенными к нему источником питания, генератором и мультиметром.

7.2.4 Нажать кнопку «+5 В» в группе кнопок «ПИТАНИЕ V».

Подключить осциллограф в выводу 4 «DD3», соединив кабелем гнездо «Y/300 V_{max}» (вход осциллографа) с гнездами «ВЫХОД V~» БУ. Проводником соединить гнездо «XS1» и гнездо «ВХОД 2» блока «КОММУТАТОР». Нажать кнопку «BC_v|B_нК» в этом блоке и кнопку «ВX2» в блоке «КОНТРОЛЬ V~». Получить на экране осциллографа устойчивое изображение последовательности импульсов. С помощью мультиметра измерить их амплитуду, период, рассчитать частоту

7.2.5 Подключить вход 1 «DD3» к осциллографу, используя программатор СИ, нажав кнопки «ВX1|ВX2» и «BC_v|B_нК» в блоке КВУ и установив номер канала прохождения импульсов (КПИ) с помощью кнопок «2⁰-2³», «УСТАН.0» и «ПУСК». Получить устойчивое изображение сигнала на экране осциллографа. С помощью мультиметра измерить период и рассчитать частоту следования импульсов, период и частоту импульсов в пачке. Полученные осциллограммы зарисовать в отчете.

7.2.6 Подключить выход 8 «DD3» к осциллографу, установив КПИ = 2.

Получить на экране осциллографа изображение выходного сигнала, с помощью мультиметра измерить его амплитуду, период и рассчитать частоту. Осциллограмму зарисовать.

7.2.7 Установив $K_{ПИ} = 3$, получить на экране осциллографа проинвертированный сигнал на выходе оптрона. Осциллограмму зарисовать.

Осциллограммы всех сигналов зарисовать в едином масштабе по оси времени.

7.2.8 Сравнить параметры входного и выходного сигналов оптрона и сделать выводы по полученным результатам.

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название работы, цель работы, схему электрическую оптрона, временные диаграммы входных и выходных сигналов, их параметры, выводы по работе.

Контрольные вопросы

1 Как классифицируются оптопары по приемникам излучения, по конструктивному исполнению?

2 За счет чего при использовании оптопары получается гальваническая развязка?

3 Опишите принцип действия оптопар.

8 Лабораторная работа № 8. Исследование работы биполярного транзистора

Цель работы: исследование характеристик биполярного транзистора, моделирование его работы в Multisim.

8.1 Основные теоретические сведения

Биполярный транзистор представляет собой кристалл полупроводника, состоящий из трех слоев с чередующейся проводимостью и снабженный тремя выводами для подключения к внешней цепи.

Биполярный транзистор в процессе работы может находиться в одном из трех состояний: *отсечки*, *активном* и *насыщения*. В состоянии отсечки биполярный транзистор закрыт, он имеет большое внутреннее сопротивление, прямые токи через него не протекают. В состоянии насыщения биполярный транзистор полностью открыт, имеет минимальное внутреннее сопротивление и максимальный ток, протекающий через него, ограничиваемый внешними резисторами (резистором). Состояние насыщения наступает тогда, когда входной сигнал (ток, протекающий через базу транзистора) перестает влиять на

ток коллектора. Активное состояние транзистора характеризуется тем, что он открыт и ток, протекающий через него, зависит и изменяется под воздействием входного сигнала (тока базы):

$$I_k = h_{21э} \cdot I_b,$$

где I_k – ток коллектора;

I_b – ток базы;

$h_{21э}$ – коэффициент передачи тока базы.

В усилителях на биполярных транзисторах обычно используется их активное состояние. Коэффициент усиления усилителя

$$K_{yc} = U_{вых} / U_{вх}.$$

8.2 Порядок выполнения работы

8.2.1 Собрать схему, изображенную на рисунке 8.1, в Multisim, выбрав из библиотеки Multisim биполярный транзистор $n-p-n$ -типа по заданию преподавателя. В справочнике найти его основные параметры и записать в отчет в виде таблицы 8.1.

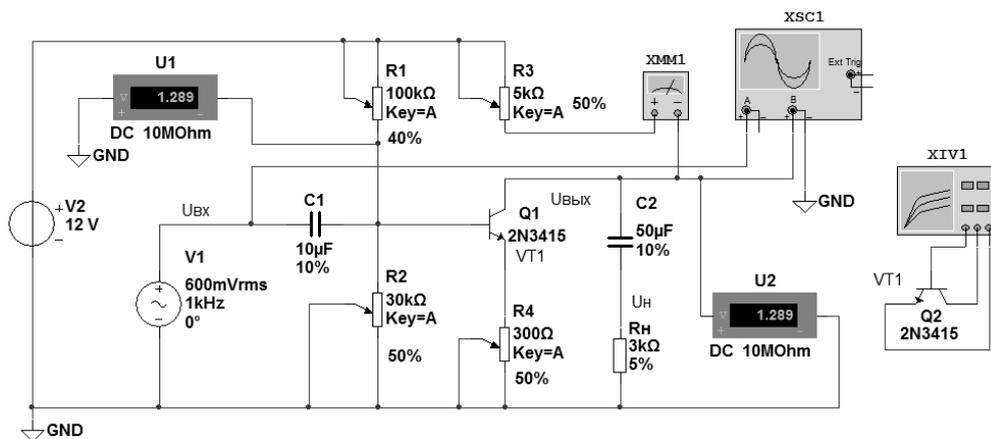


Рисунок 8.1 – Схема для исследования биполярного транзистора в Multisim

Таблица 8.1 – Параметры исследуемого транзистора

Тип транзистора	$I_{к.маx}$, мА	$U_{кэ.маx}$, В	$U_{кб.маx}$, В	$U_{бэ.маx}$, В	$P_{к.маx}$, Вт	$h_{21э}$

8.2.2 Подключив исследуемый транзистор к характеристикографу XIV1, получить и зарисовать в отчете семейство его выходных ВАХ.

8.2.3 Выставив значения сопротивлений $R3$ и $R4$, как показано на рисунке 8.1, исследовать влияние резисторов $R1$ и $R2$ на потенциал базы транзистора $VT1$ и, как следствие, на форму и амплитуду выходного сигнала $U_{вых}$. Входной $U_{вх}$ и выходной $U_{вых}$ сигналы наблюдать с помощью осциллографа.

фа ХСC1. За постоянной составляющей напряжения на базе и на коллекторе транзистора наблюдать с помощью вольтметров $U1$ и $U2$. Ток коллектора регистрируется амперметром ХММ1. Результаты исследований записать в отчет в виде таблицы 8.2.

Записать значения сопротивлений $R1$ и $R2$, при которых форма выходного сигнала претерпевает наибольшие изменения.

Таблица 8.2 – Параметры исследуемого усилителя

$R1$, кОм	$R2$, кОм	$R3$, кОм	$R4$, Ом	U_b , В	U_k , В	I_k , мА	$U_{вх}$, В	$U_{вых}$, В	$K_{ус}$

8.2.4 Выставив значения сопротивлений $R1$ и $R2$, при которых сигнал $U_{вых}$ имеет минимальные искажения и максимальное усиление, исследовать влияние резисторов $R3$ и $R4$ на форму и амплитуду выходного сигнала $U_{вых}$.

8.2.5 Рассчитать коэффициент усиления $K_{ус}$ входного сигнала.

8.2.6 Повторить эксперимент, описанный в п. 8.2.4, выставив $U_{вх}$ 300 мВ, затем 3 В. Объяснить появление среза вершины сигнала $U_{вых}$.

Содержание отчёта

Отчёт по работе должен содержать цель работы, схему для моделирования характеристик биполярного транзистора в среде Multisim, результаты исследований, выводы по работе.

Контрольные вопросы

- 1 В каких состояниях может находиться транзистор?
- 2 Какой режим работы транзистора называется режимом покоя?
- 3 Как определяется коэффициент усиления усилителя на биполярном транзисторе?

9 Лабораторная работа № 9. Исследование коэффициента усиления и полосы пропускания усилителя

Цель работы: исследование параметров и характеристик электронного усилителя на основе операционного усилителя.

9.1 Основные теоретические сведения

Операционные усилители (ОУ), как и обычные усилители, используются для усиления напряжения или мощности входного сигнала. В схему его включают одним из трех способов: с инвертирующим, неинвертирующим или диффе-

ренциальным входами.

Схема включения ОУ с инвертирующим входом изображена на рисунке 9.1.

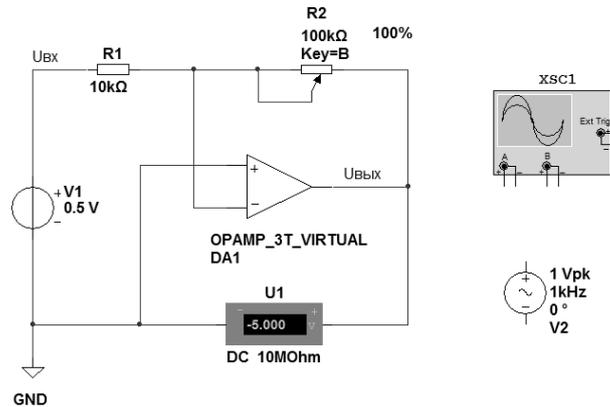


Рисунок 9.1 – Усилитель с инвертирующим входом на ОУ

Коэффициент усиления по напряжению усилителя с инвертирующим входом

$$K_{yi} = -U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}} = -R2 / R1. \quad (9.1)$$

Знак «минус» показывает, что знак $U_{\text{вых}}$ по отношению к $U_{\text{вх}}$ меняется на противоположный.

Схема включения ОУ с неинвертирующим входом изображена на рисунке 9.2.

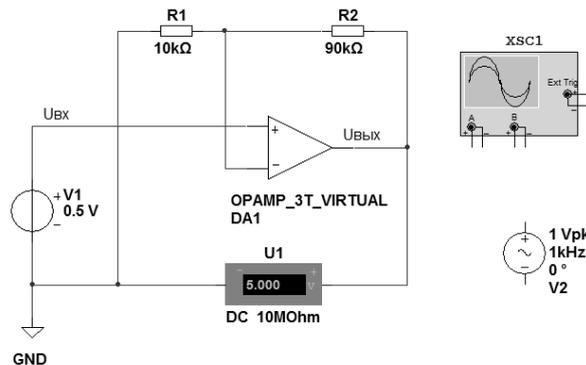


Рисунок 9.2 – Усилитель с неинвертирующим входом на ОУ

Коэффициент усиления по напряжению усилителя с неинвертирующим входом

$$K_{yn} = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}} = (R1 + R2) / R1. \quad (9.2)$$

Полоса пропускания усилителя определяется его амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) (рисунок 9.3).

В паспорте каждого ОУ указывается частота, при которой его K_{yc} становится равным единице.

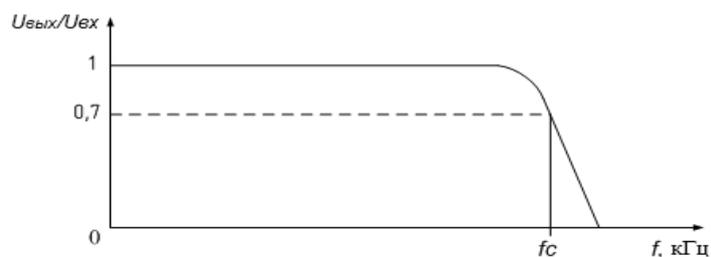


Рисунок 9.3 – Амплитудно-частотная характеристика усилителя

9.2 Порядок выполнения работы

9.2.1 Составить схему в среде Multisim инвертирующего усилителя в соответствии с рисунком 9.1. Выходное напряжение усилителя $U_{вых}$ регистрируется вольтметром U1. По его показаниям и известному значению $U_{вх}$ определить $K_{уи}$ по формуле (9.1) при R_2 , равном 100, 50 и 20 кОм. Рассчитать $K_{уи}$ по формуле (9.1) через сопротивления R_1 и R_2 . Результаты исследований записать в отчет в виде таблицы 9.1.

Таблица 9.1 – Результаты исследований инвертирующего усилителя на ОУ

Параметр	R_1 , кОм	R_2 , кОм	$U_{вх}$, В	$U_{вых}$, В	$K_{уи} (R_2/R_1)$	$K_{уи} (U_{вых}/U_{вх})$

Заменить источник V1 (см. рисунок 9.1) на V2. Канал А осциллографа XSC1 подключить к выходу V2, канал В – к выходу ОУ DA1. По временным диаграммам напряжений $U_{вх}$ и $U_{вых}$, полученным с помощью осциллографа, для R_2 , равного 80 и 40 кОм, определить $K_{уи}$. Рассчитать $K_{уи}$ через сопротивления R_1 и R_2 . Сопоставить полученные результаты. Почему синусоиды на экране осциллографа формируются в противофазе?

9.2.2 Составить схему в среде Multisim неинвертирующего усилителя в соответствии с рисунком 9.2. Выходное напряжение усилителя $U_{вых}$ регистрируется вольтметром U1. По его показаниям и известному значению $U_{вх}$ определить $K_{ун}$ по формуле (9.2) при R_2 , равном 90, 40 и 10 кОм. Рассчитать $K_{ун}$ по формуле (9.2) через сопротивления R_1 и R_2 . Результаты исследований записать в отчет в виде таблицы 9.2.

Таблица 9.2 – Результаты исследований неинвертирующего усилителя на ОУ

Параметр	R_1 , кОм	R_2 , кОм	$U_{вх}$, В	$U_{вых}$, В	$K_{ун} (1 + R_2 / R_1)$	$K_{ун} (U_{вых} / U_{вх})$

Заменить источник V1 (см. рисунок 9.2) на V2. Канал А осциллографа XSC1 подключить к выходу V2, канал В – к выходу ОУ DA1. По временным диаграммам напряжений $U_{вх}$ и $U_{вых}$, полученным с помощью осциллографа

для R_2 , равного 70 и 20 кОм, определить $K_{ун}$. Рассчитать $K_{ун}$ через сопротивления R_1 и R_2 . Сопоставить полученные результаты. Почему синусоиды на экране осциллографа формируются синфазно?

9.2.3 Исследовать АЧХ усилителя на микросхеме ОУ HA2-2529-5 (рисунок 9.4), взяв его из базы данных Multisim.

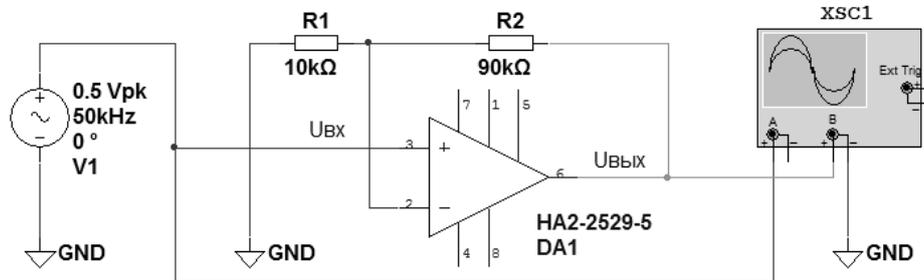


Рисунок 9.4 – Усилитель на ОУ HA2-2529-5

У этого ОУ по паспортным данным на частоте 20 МГц $K_{ус}$ становится равным единице независимо от параметров внешних элементов.

Для этого по временным диаграммам напряжений $U_{вх}$ и $U_{вых}$, полученным с помощью осциллографа XSC1 для частот 5, 50, 500 кГц, 1, 10, 20, 50 МГц источника V1, рассчитать $K_{ун}$. Определить для этого ОУ частоту среза f_c , при которой $U_{вых} / U_{вх} = 0,7$. Результаты исследований записать в отчет в виде таблицы 9.3.

Таблица 9.3 – Результаты исследований полосы пропускания усилителя на ОУ

$U_{вх}, В$	$U_{вых}, В$						$f_c, МГц$
	$f=5 кГц$	$f=50 кГц$	$f=500 кГц$	$f=1 МГц$	$f=10 МГц$	$f=20 МГц$	
$K_{ун}$							

Содержание отчета

Отчёт по работе должен содержать цель работы, схемы для моделирования усилителей в среде Multisim, результаты исследований, выводы по работе.

Контрольные вопросы

- 1 Как можно изменять коэффициент усиления усилителя на ОУ?
- 2 Что такое амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)?
- 3 Чем отличаются инвертирующий и неинвертирующий усилители на ОУ?

10 Лабораторная работа № 10. Исследование работы сумматора аналоговых сигналов

Цель работы: исследование работы сумматора аналоговых сигналов на основе операционного усилителя (ОУ).

10.1 Основные теоретические положения

На базе ОУ может быть создан сумматор напряжений, как постоянных, так и переменных (рисунок 10.1).

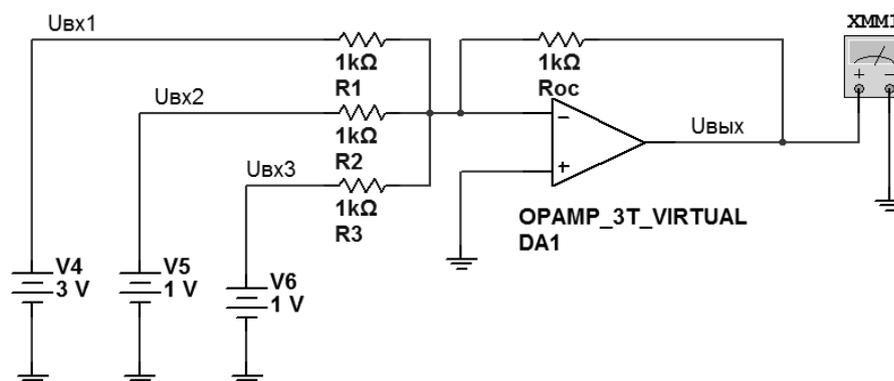


Рисунок 10.1 – Схема инвертирующего сумматора на ОУ

Выходное напряжение сумматора

$$U_{\text{вых}} = -R_{oc} \left(\frac{U_{\text{вх1}}}{R1} + \frac{U_{\text{вх2}}}{R2} + \frac{U_{\text{вх3}}}{R3} \right) \quad (10.1)$$

или

$$U_{\text{вых}} = K_{y1}U_{\text{вх1}} + K_{y2}U_{\text{вх2}} + K_{y3}U_{\text{вх3}}, \quad (10.2)$$

где $K_{y1} = -\frac{R_{oc}}{R1}$; $K_{y2} = -\frac{R_{oc}}{R2}$; $K_{y3} = -\frac{R_{oc}}{R3}$.

10.2 Порядок выполнения работы

10.2.1 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 10.1.

Рассчитать $U_{\text{вых}}$ по формуле (10.1), подставив в неё параметры, указанные на рисунке 10.1.

Включить моделирование. Измерить выходное напряжение сумматора $U_{\text{вых}}$ вольтметром XMM1. Сравнить его показания с расчетным.

Сделать замену R_{oc} на 3 кОм. Повторить расчет $U_{\text{вых}}$ и моделирование. Почему изменились результаты расчета и эксперимента?

10.2.2 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 10.2.

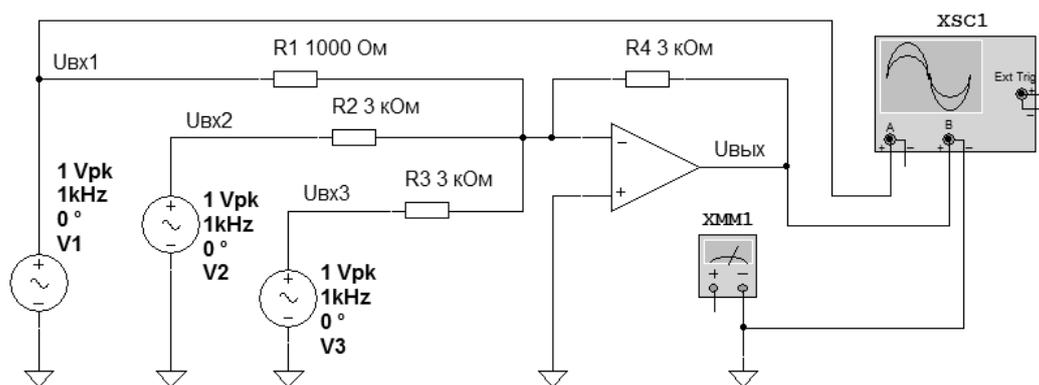


Рисунок 10.2 – Схема для исследования инвертирующего сумматора переменных напряжений на ОУ в Multisim

Рассчитать $U_{вых}$ по формуле (10.1), подставив в неё параметры, указанные на рис. 10.2.

Включить моделирование. Через канал А осциллографом XSC1 регистрируется сигнал $U_{вх1}$ (сигналы $U_{вх2}$ и $U_{вх3}$ по параметрам такие же, как и $U_{вх1}$). Через канал В – сигнал $U_{вых}$. Почему сигналы $U_{вх1}$ и $U_{вых}$ на экране осциллографа находятся в противофазе?

Определить с помощью осциллографа амплитуду $U_{вых}$ и сравнить полученное значение с расчетным.

Измерить выходное напряжение сумматора $U_{вых}$ вольтметром XMM1. Сравнить его показания с расчетным. Почему они отличаются?

Сделать замену $R1$ на 3 кОм. Повторить расчет $U_{вых}$ и моделирование. Почему изменились результаты расчета и эксперимента?

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название работы, цель работы, схему сумматора, временные диаграммы сигналов, расчетные формулы, результаты расчетов и экспериментов, выводы по работе.

Контрольные вопросы

1 Параметры каких элементов влияют на коэффициенты усиления входов сумматора на ОУ?

2 Каким образом можно изменить коэффициент усиления сумматора на ОУ по каждому входу?

3 Как можно получить сумму входных сигналов без усиления?

11 Лабораторная работа № 11. Исследование работы стабилизатора напряжения

Цель работы: исследование работы стабилизаторов напряжения.

11.1 Основные теоретические положения

Для питания многих электронных устройств требуются источники со стабильным напряжением, не зависящим от изменения напряжения питающей сети и от тока нагрузки. Его получают путем включения между выпрямителем и нагрузкой специального устройства, называемого электронным стабилизатором напряжения.

Неизменным напряжение на нагрузке можно получить путем его стабилизации с помощью стабилитрона. Схема подключения стабилитрона и нагрузки к источнику ЭДС показана на рисунке 11.1. Такой стабилизатор называют параметрическим.

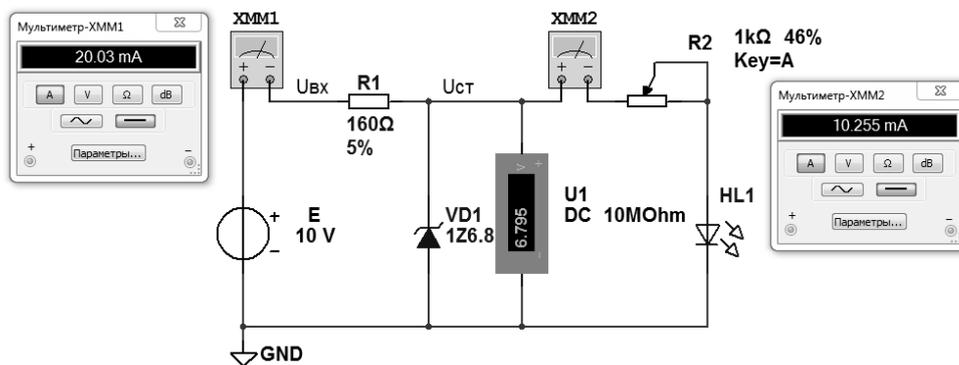


Рисунок 11.1 – Схема в Multisim для исследования параметрического стабилизатора напряжения

Входное напряжение распределяется между ограничивающим резистором $R1$ и стабилитроном $VD1$:

$$E = U_{R1} + U_{cm},$$

где $U_{R1} = (I_{cm} + I_n)R1$.

Так как напряжение на стабилитроне U_{cm} в соответствии с вольтамперной характеристикой почти не зависит от тока стабилитрона в пределах участка от $I_{cm.min}$ до $I_{cm.max}$ (см. рисунок 11.1), то приращение входного напряжения $\Delta U_{вх}$ равно приращению напряжения $\Delta U_{Rогр}$. Если ток нагрузки $I_n = U_n / R_n = U_{cm} / R_n$ остается при этом неизменным, то

$$\Delta U_{вх} = \Delta U_{R1} = \Delta I_{cm} R1,$$

т. е. при изменении входного напряжения на значение $\Delta U_{вх}$ ток стабилитрона изменяется на значение $\Delta U_{вх} / R1$.

При изменении тока нагрузки изменяется и ток стабилитрона в противоположном направлении, т. к. при неизменном входном напряжении сохраняется постоянство входного тока $I_{ex} = I_{cm} + I_H = \text{const}$.

Сопротивление ограничивающего резистора рассчитывается по формуле

$$R1 = \frac{E_{cp} - U_{cm}}{I_{cm,cp} + I_H},$$

где E_{cp} , $I_{cm,cp}$ – средние значения ЭДС входного источника напряжения E и тока стабилизации соответственно.

Мощность, рассеиваемую на этом резисторе, рассчитывают для случая, когда через него будет протекать наибольший ток (при $E = E_{\max}$):

$$P_{R1} = \frac{(E_{\max} - U_{cm})^2}{R1}.$$

Широко используются в электронных устройствах компенсационные стабилизаторы напряжения. Принцип их работы состоит в том, что в процессе стабилизации осуществляется сравнение выходного напряжения с опорным, вырабатываемым источником опорного напряжения, например стабилитроном.

Разностное напряжение усиливается усилителем и подается на регулирующий элемент, изменяя его сопротивление так, чтобы выходное напряжение оставалось неизменным.

В данной работе исследуется компенсационный стабилизатор напряжения в интегральном исполнении LM338K (рисунок 11.2).

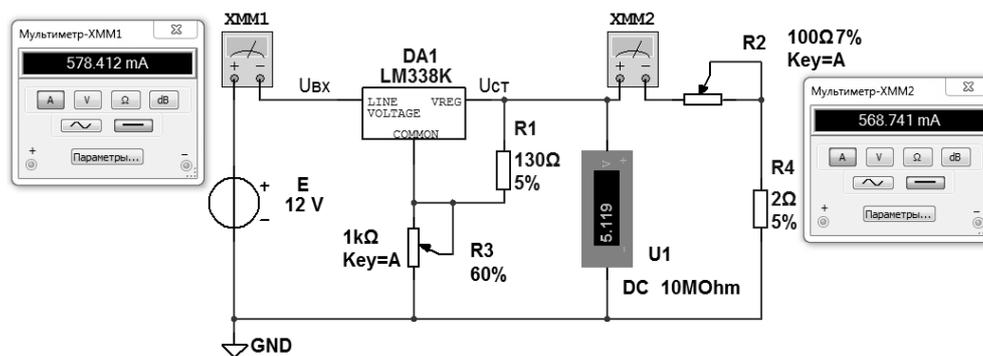


Рисунок 11.2 – Схема в Multisim для исследования компенсационного стабилизатора напряжения

Необходимое значение выходного напряжения устанавливается с помощью резисторов $R1$, $R3$. Резистором $R2$ регулируется ток нагрузки, измеряемый мультиметром XMM2. Напряжение U_{cm} на выходе стабилизатора измеряется вольтметром U1. Ток, потребляемый от источника E , измеряется мультиметром XMM1.

Основным параметром стабилизаторов напряжения является коэффициент стабилизации

$$K_{ст} = \frac{U_{вх.маx} - U_{вх.миn}}{U_{вых.ст1} - U_{вых.ст2}} \quad (11.1)$$

11.2 Порядок выполнения работы

11.2.1 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 11.1.

11.2.2 Параметры стабилитрона 1Z6.8 взять из электронного справочника и записать в отчет в виде таблицы 11.1.

Таблица 11.1 – Параметры стабилитрона 1Z6.8

Тип стабилитрона	Параметр стабилитрона (справочный)						
	$I_{ст.ном, А}$	$U_{ст.ном, В}$	$I(U)_{ст.миn, мА(В)}$	$I(U)_{ст.маx, мА(В)}$	ТКН	$R_{диф, Ом}$	$P_{рас, Вт}$
1Z6.8							

11.2.3 Включить моделирование. Изменяя ЭДС источника E в диапазоне 8...12 В, записать показания приборов. Рассчитать $K_{ст}$ по результатам моделирования.

11.2.4 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 11.2.

11.2.5 Параметры микросхемы стабилизатора напряжения LM338K взять из электронного справочника и записать в отчет в виде таблицы 11.2.

Таблица 11.2 – Параметры микросхемы стабилизатора напряжения LM338K

Тип микросхемы	Параметр LM338K						
	$U_{вх.миn, В}$	$U_{вх.маx, В}$	$I_{н.миn, мА}$	$I_{н.маx, А}$	$I_{ADJ, мкА}$	$t_{раб, °C}$	$K_{ст, \%}$
LM338K							

11.2.6 Включить моделирование. Изменяя ЭДС источника E в диапазоне 12...20 В для тока в нагрузке 0,5 А, затем 5 А, записать показания приборов. Рассчитать $K_{ст}$ по результатам моделирования. Какой ток потребляет микросхема стабилизатора напряжения DA1?

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название работы, цель работы, схемы электрические принципиальные исследуемых стабилизаторов напряжения, таблицы, результаты экспериментальных данных, выводы.

Контрольные вопросы

1 По какому принципу работают параметрические стабилизаторы напряжения?

2 По какому принципу работают компенсационные стабилизаторы

напряжения?

3 Какой полупроводниковый элемент используется для стабилизации напряжения?

4 В каком диапазоне регулируется U_{cm} DA1?

12 Лабораторная работа № 12. Исследование работы логических элементов

Цель работы: исследование работы логических элементов.

12.1 Основные теоретические положения

Логические элементы предназначены для выполнения логических операций: логического сложения ИЛИ (дизъюнкция), логического умножения И (конъюнкция), логического отрицания НЕ (инверсия) (таблица 12.1). Приведенные в таблице 12.1 логические элементы (ЛЭ) являются базовыми, в таблице 12.2 – комбинированными.

Следует отметить, что выполнение логических функций И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ подразумевает количество входных сигналов не менее двух, но их может быть и больше (например, 3, 4, 8).

Таблица 12.1 – Формы описания базовых логических функций

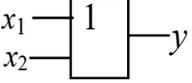
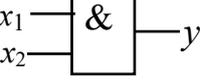
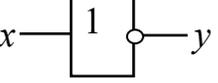
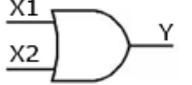
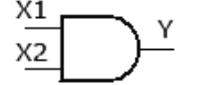
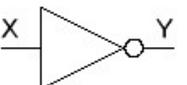
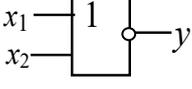
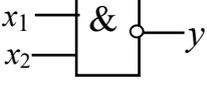
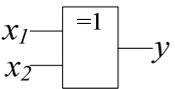
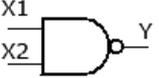
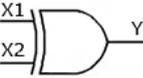
Функция	Дизъюнкция	Конъюнкция	Инверсия																																				
Текстовая	ИЛИ (OR)	И (AND)	НЕ (NOT)																																				
Условная графическая																																							
На зарубежных схемах																																							
Аналитическая	$y = x_1 + x_2$	$y = x_1 \cdot x_2$	$y = \bar{x}$																																				
Табличная (истинности)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>x_1</td><td>x_2</td><td>y</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	x_1	x_2	y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>x_1</td><td>x_2</td><td>y</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	x_1	x_2	y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>x</td><td>y</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	x	y	0	1	1	0
x_1	x_2	y																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
x_1	x_2	y																																					
0	0	0																																					
0	1	0																																					
1	0	0																																					
1	1	1																																					
x	y																																						
0	1																																						
1	0																																						

Таблица 12.2 – Формы описания комбинированных логических функций

Функция	Функция Пирса	Функция Шеффера	Исключающее ИЛИ																																													
Текстовая	ИЛИ-НЕ (NOR)	И-НЕ (NAND)	ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR)																																													
Условная графическая																																																
На зарубежных схемах																																																
Аналитическая	$y = \overline{x_1 + x_2}$	$y = \overline{x_1 \cdot x_2}$	$y = x_1 \oplus x_2$																																													
Табличная (истинности)	<table border="1" data-bbox="414 705 686 907"> <thead> <tr><th>x1</th><th>x2</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	x1	x2	y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	<table border="1" data-bbox="710 705 981 907"> <thead> <tr><th>x1</th><th>x2</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	x1	x2	y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table border="1" data-bbox="1077 705 1364 907"> <thead> <tr><th>x1</th><th>x2</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	x1	x2	y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x1	x2	y																																														
0	0	1																																														
0	1	0																																														
1	0	0																																														
1	1	0																																														
x1	x2	y																																														
0	0	1																																														
0	1	1																																														
1	0	1																																														
1	1	0																																														
x1	x2	y																																														
0	0	0																																														
0	1	1																																														
1	0	1																																														
1	1	0																																														

12.2 Порядок выполнения работы

12.2.1 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 12.1. Включить моделирование. Изменяя положение клавиш J1 и J2, наблюдать за состоянием индикаторов X1, X2, X3.

12.2.2 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 12.2. Включить моделирование. Изменяя положение клавиш J1 и J2, наблюдать за состоянием индикаторов X1, X2, X3.

Поочередно подавать на входы исследуемого ЛЭ комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 12.1, и наблюдать за сигналом на его выходе. Записать в отчет получившуюся таблицу истинности.

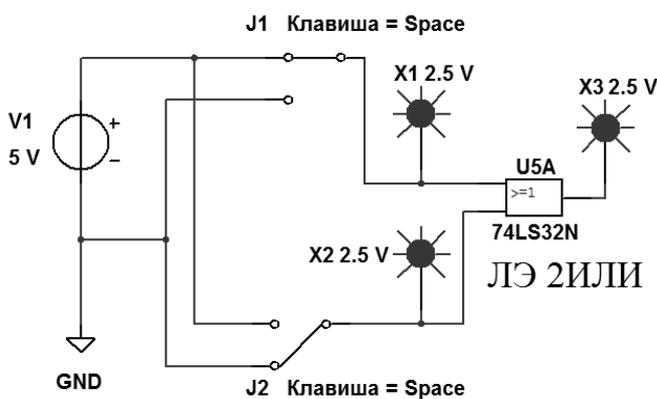


Рисунок 12.1 – Схема в Multisim для исследования логического элемента 2ИЛИ

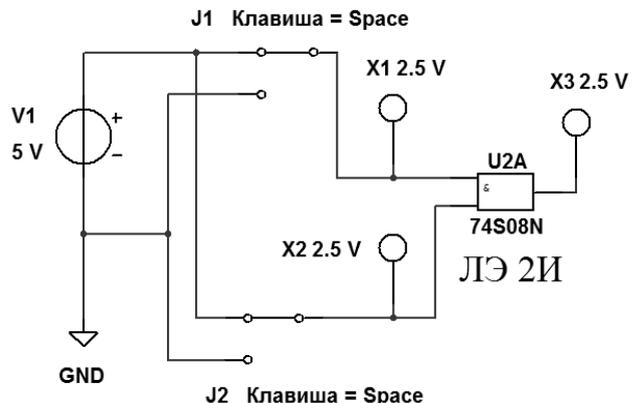


Рисунок 12.2 – Схема в Multisim для исследования логического элемента 2И

12.2.3 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 12.3. Включить моделирование. Изменяя положение клавиши J1, наблюдать за состоянием индикаторов X1 и X2. Поочередно подавать на входы исследуемого ЛЭ сигналы в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 12.1, и наблюдать за сигналом на его выходе. Записать в отчет получившуюся таблицу истинности.

12.2.4 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 12.4. Включить моделирование. Изменяя положение клавиш J1 и J2, наблюдать за состоянием индикаторов X1, X2, X3. Поочередно подавать на входы исследуемого ЛЭ комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 12.2, и наблюдать за сигналом на его выходе. Записать в отчет получившуюся таблицу истинности.

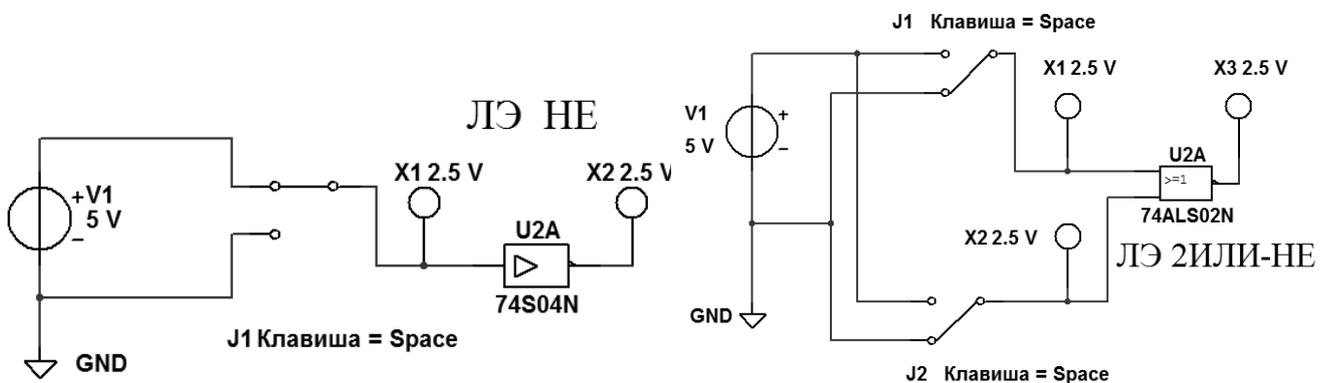


Рисунок 12.3 – Схема в Multisim для исследования логического элемента НЕ

Рисунок 12.4 – Схема для исследования логического элемента ИЛИ-НЕ

12.2.5 Составьте схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 12.5. Включите моделирование. Изменяя положение клавиш J1 и J2, наблюдайте за состоянием индикаторов X1, X2, X3. Поочередно подавайте на входы исследуемого ЛЭ комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 12.2, и наблюдайте за сигналом на его выходе. Запишите в отчет получившуюся таблицу истинности.

12.2.6 Составьте схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 12.6. Включите моделирование. Изменяя положение клавиш J1 и J2, наблюдайте за состоянием индикаторов X1, X2, X3. Поочередно подавайте на входы исследуемого ЛЭ комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 12.2, и наблюдайте за сигналом на его выходе. Запишите в отчет получившуюся таблицу истинности.

12.2.7 Составьте схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 12.7. Включите моделирование. Изменяя положение клавиш J1 и J2, наблюдайте за состоянием индикаторов X1, X2, X3, X4. Поочередно подавайте на входы исследуемого ЛЭ комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 12.1, и наблюдайте за сигналом на его выходе. Запишите в отчет получившуюся таблицу истинности.

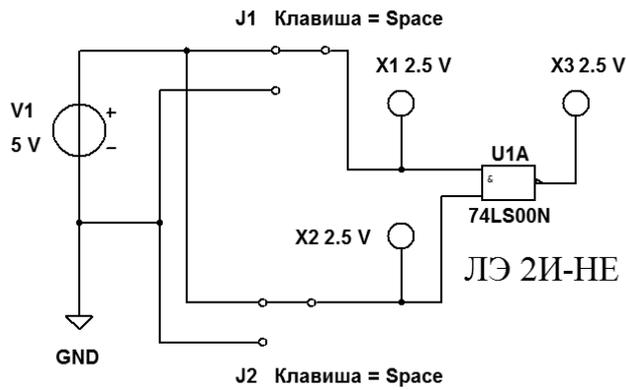


Рисунок 12.5 – Схема в Multisim для исследования логического элемента 2И-НЕ

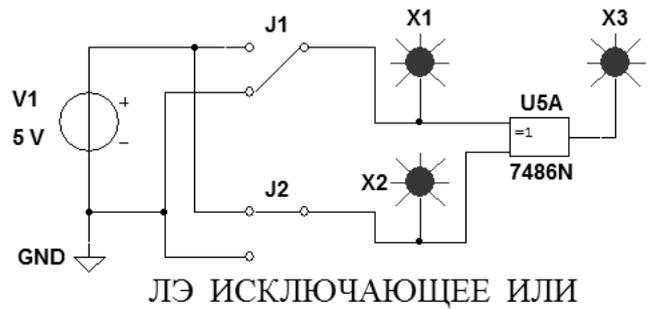


Рисунок 12.6 – Схема в Multisim для исследования ЛЭ ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

ЛЭ НЕ на основе ЛЭ 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ

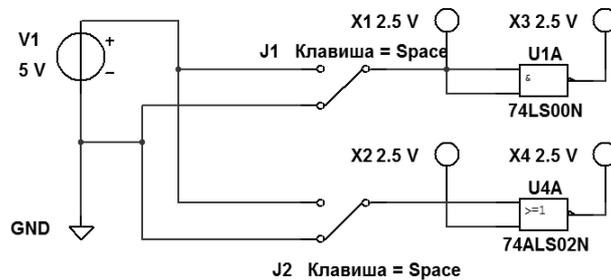


Рисунок 12.7 – Схема для исследования ЛЭ И-НЕ, ИЛИ-НЕ, преобразованных в ЛЭ НЕ

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название работы, цель работы, условные обозначения исследованных ЛЭ, их математические модели, таблицы истинности, выводы.

Контрольные вопросы

- 1 Какие ЛЭ являются базовыми?
- 2 Какие ЛЭ являются комбинированными?
- 3 Какое напряжение обозначают «1»?
- 4 Какое напряжение обозначают «0»?
- 5 Что такое таблица истинности?
- 6 Как работает ЛЭ ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ?

13 Лабораторная работа № 13. Исследование работы RS- и D-триггеров

Цель работы: исследование работы RS- и D-триггеров.

13.1 Основные теоретические положения

Триггером называется устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия и способное под воздействием внешнего управляющего сигнала переходить скачком из одного состояния в другое.

В цифровых устройствах триггеры используются в качестве:

- запоминающей ячейки в устройствах электронной памяти для хранения одного бита информации;
- элемента деления на два в импульсных счетчиках и делителях частоты;
- устройства для расширения (увеличения длительности) импульсов;
- устройства, восстанавливающего форму прямоугольного импульса.

Как правило, триггер имеет два выхода: прямой Q и инверсный \bar{Q} . Состояние триггера определяется по прямому выходу Q . Если $Q = 1$, то триггер находится в единичном состоянии, или говорят, что триггер установлен. Если $Q = 0$, то триггер находится в нулевом состоянии, или говорят, что триггер сброшен. Сигналы на выходах триггера всегда должны быть противоположными. При совпадении выходных сигналов устройство перестает работать в качестве триггера.

Число входов и их обозначение зависят от типа триггера и выполняемой функции:

- S, J – входы установки триггера в единичное состояние;
- R, K – входы установки триггера в нулевое состояние;
- T – счетный вход;
- D – вход приема одного бита информации;
- C – вход синхронизации;
- V – вход разрешения/запрета работы триггера.

По способу записи информации триггеры делятся на асинхронные и синхронные. Синхронные триггеры делятся на одноступенчатые и двухступенчатые. В одноступенчатых триггерах запись информации происходит по фронту синхроимпульса, в двухступенчатых – по срезу.

Различают следующие типы триггеров: асинхронные RS-триггеры; синхронные RS-триггеры; D-триггеры; JK-триггеры; T-триггеры.

Все типы триггеров базируются на основном (базовом) асинхронном RS-триггере. Он может быть построен на двух логических элементах 2И-НЕ (рисунок 13.1) или 2ИЛИ-НЕ (рисунок 13.2).

На рисунке 13.3 приведена схема синхронного RS-триггера на логических элементах 2И-НЕ. Аналогичную схему имеет синхронный RS-триггер на логических элементах 2ИЛИ-НЕ. Схема D-триггера изображена на рисунке 13.4.

На рисунке 13.5 приведена схема JK-триггера на логических элементах И-НЕ. На этом рисунке показаны уровни сигналов на входах JK-триггера, при

которых в него записывается «1». JK-триггеры в случае $J = K = 1$ инвертируют хранимую в них информацию (переключаются в противоположное состояние). Но при этом работают нестабильно, входят в режим генерации, если синхронимпульс по продолжительности больше времени срабатывания триггера. По этой причине обычно используются двухступенчатые JK-триггеры.

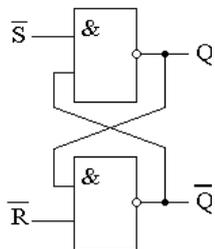


Рисунок 13.1 – Асинхронный RS-триггер на логических элементах 2И-НЕ

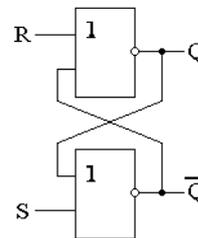


Рисунок 13.2 – Асинхронный RS-триггер на логических элементах 2ИЛИ-НЕ

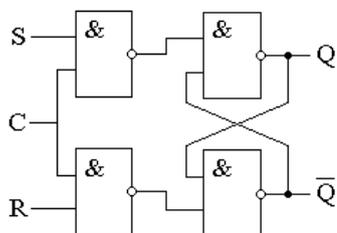


Рисунок 13.3 – Синхронный RS-триггер на логических элементах 2И-НЕ

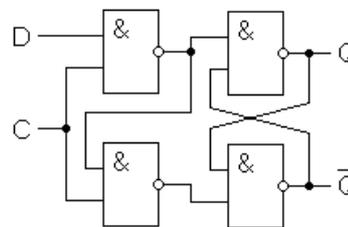


Рисунок 13.4 – D-триггер на логических элементах 2И-НЕ

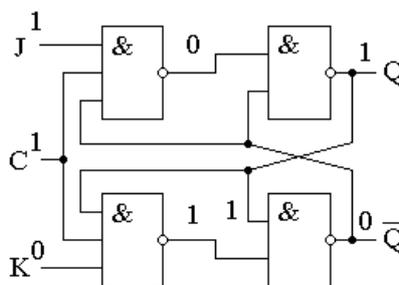


Рисунок 13.5 – JK-триггер на логических элементах И-НЕ

13.2 Порядок выполнения работы

13.2.1 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 13.6. Включить моделирование. С помощью клавиш J1 и J2 поочередно подавать на входы исследуемого асинхронного RS-триггера комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 13.1, и наблюдать за сигналами на его выходах с помощью индикаторов X3 и X4 и осциллографа XCS1. Записать в отчет получившуюся таблицу истинности.

В ячейках таблицы Q_t означает состояние триггера до подачи управляющих сигналов, Q_{t+1} – состояние триггера после подачи управляющих сигналов.

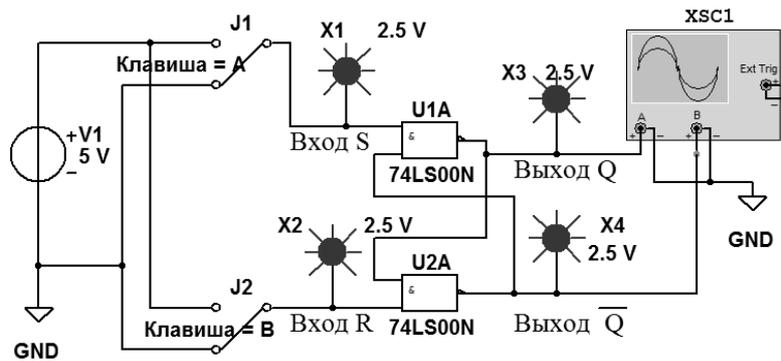


Рисунок 13.6 – Схема в Multisim для исследования асинхронного RS-триггера на логических элементах 2И-НЕ

Таблица 13.1 – Таблица истинности асинхронного RS-триггера на логических элементах 2И-НЕ

Вход		Выход		Выполняемая функция
S	R	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}	
1	1	Q_t	\bar{Q}_t	Хранение
0	1			Запись «1»
1	0			Запись «0»
0	0			Триггер не работает

13.2.2 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 13.7.

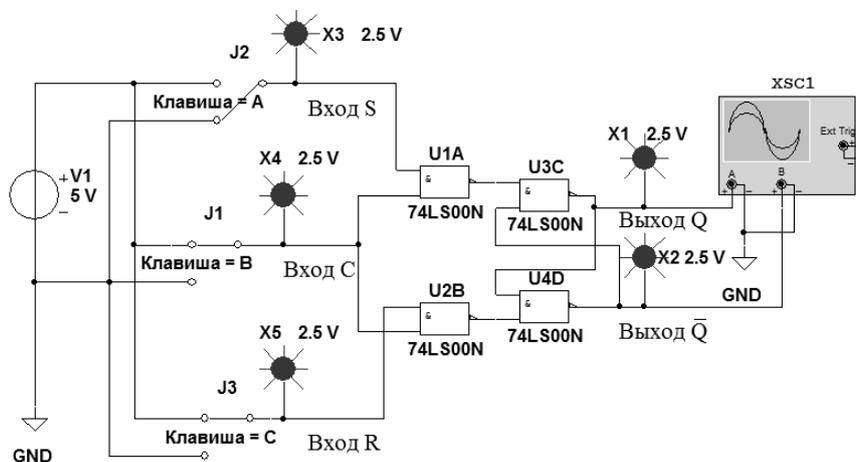


Рисунок 13.7 – Схема в Multisim для исследования синхронного RS-триггера на логических элементах 2И-НЕ

Включить моделирование. Изменяя положение клавиш J1, J2 и J3, поочередно подавать на входы исследуемого синхронного RS-триггера комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 13.2, и наблюдать за сигналами на его выходах с помощью индикаторов X1 и X2 и осциллографа XCS1. В ячейках таблицы X означает любой сигнал: либо «0», либо «1». Записать в отчет получившуюся таблицу истинности.

13.2.3 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 13.8.

Таблица 13.2 – Таблица истинности синхронного RS-триггера на логических элементах 2И-НЕ

Вход			Выход		Выполняемая функция
C	S	R	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}	
0	X	X	Q_t	\bar{Q}_t	Хранение
1	0	0	Q_t	\bar{Q}_t	Хранение
1	1	0			Запись «1»
1	0	1			Запись «0»
1	1	1			Триггер не работает

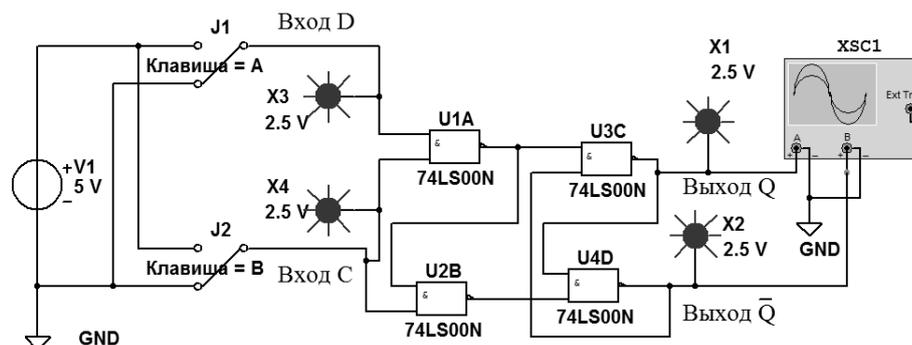


Рисунок 13.8 – Схема в Multisim для исследования D-триггера на логических элементах 2И-НЕ

Включить моделирование. Изменяя положение клавиш J1 и J2, поочередно подавать на входы исследуемого D-триггера комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 13.3, и наблюдать за сигналами на его выходах с помощью индикаторов X1 и X2 и осциллографа XCS1. Записать в отчет получившуюся таблицу истинности.

Таблица 13.3 – Таблица истинности D-триггера на логических элементах 2И-НЕ

Вход		Выход		Выполняемая функция
C	D	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}	
0	X	Q_t	\bar{Q}_t	Хранение
1	1			Запись «1»
1	0			Запись «0»

13.2.4 Составьте схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 13.9.

13.2.5 Создать на основе полученной схемы двухступенчатый D-триггер в виде иерархического блока, как показано на рисунке 13.10. Для этого в меню выбрать команду «Вставить», а в открывшемся окне – команду «Новый иерархический блок». Далее, выбрав снова команду «Вставить», а в открывшемся окне – команду «Текст», оформить обозначения входов IO1, IO2, IO3 и выхода IO4 в виде букв D, C, R и Q.

13.2.6 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 13.11.

13.2.7 Включить моделирование. Изменяя положение клавиш J1, J2 и J3,

поочередно подавать на входы исследуемого двухступенчатого D-триггера комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 13.4, и наблюдать за сигналом на его прямом выходе. Записать в отчет получившуюся таблицу истинности.

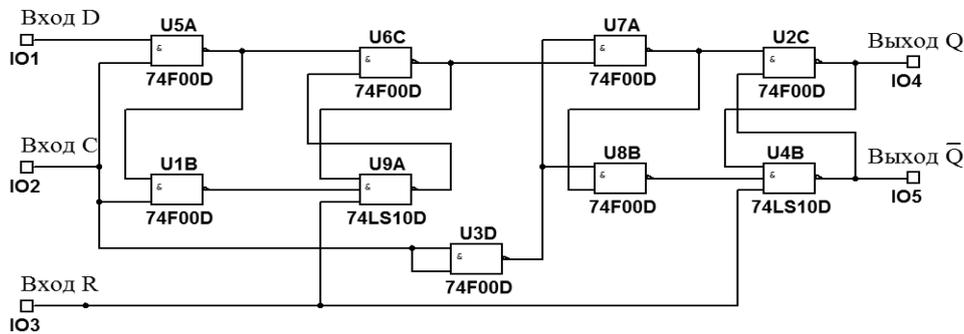


Рисунок 13.9 – Схема в Multisim двухступенчатого D-триггера на логических элементах И-НЕ с дополнительным входом R для асинхронного сброса триггера

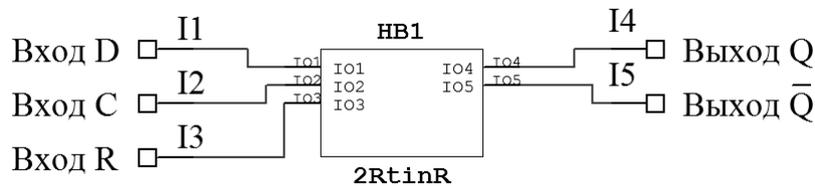


Рисунок 13.10 – Преобразование в Multisim двухступенчатого D-триггера в иерархический блок (модуль)

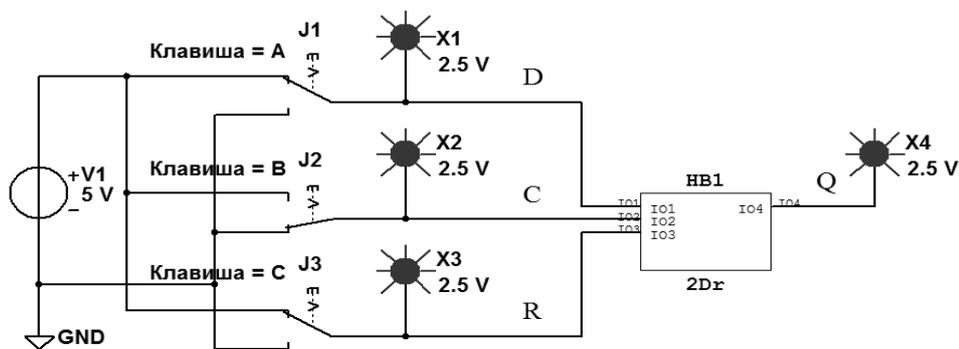


Рисунок 13.11 – Схема в Multisim для исследования двухступенчатого D-триггера, представленного иерархическим блоком

Таблица 13.4 – Таблица истинности двухступенчатого D-триггера с дополнительным входом R для асинхронного сброса триггера

Вход			Выход	Выполняемая функция
C	D	R	Q_{t+1}	
0	X	1	Q_t	Хранение
1/0	1	1		Запись «1»
1/0	0	1		Запись «0»
X	X	0		Запись «0»

Запись 1/0 в ячейках таблицы означает, что триггер срабатывает при переходе сигнала на входе С из единицы в нуль (по срезу импульса).

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название работы, цель работы, схемы исследованных триггеров, их таблицы истинности, выводы.

Контрольные вопросы

- 1 На основе каких ЛЭ строятся триггеры?
- 2 Какие типы триггеров Вы знаете?
- 3 Каково назначение входа синхронизации?
- 4 Какие триггеры называют двухступенчатыми?
- 5 Как обозначаются выходы триггеров?

14 Лабораторная работа № 14. Исследование работы JK-триггера

Цель работы: исследование работы JK-триггера.

14.1 Основные теоретические положения

Повторить раздел 13.1 к лабораторной работе № 13.

14.2 Порядок выполнения работы

14.2.1 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 14.1.

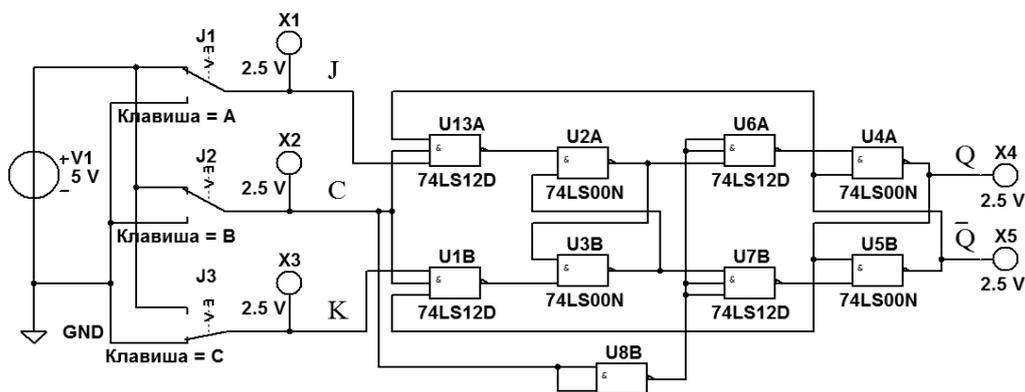


Рисунок 14.1 – Схема в Multisim двухступенчатого JK-триггера на логических элементах И-НЕ

Включить моделирование. Изменяя положение клавиш J1, J2 и J3, поочередно подавать на входы исследуемого триггера комбинации сигналов в соответствии с его таблицей истинности, приведенной в таблице 14.1, и наблю-

15 Лабораторная работа № 15. Исследование работы цифровых счетчиков в интегральном исполнении

Цель работы: исследование работы цифровых счетчиков в интегральном исполнении.

15.1 Основные теоретические положения

Счетчиком называют цифровое устройство, обеспечивающее подсчет числа электрических импульсов. Коэффициент пересчета счетчика $K_{сч}$ равен минимальному числу импульсов, поступивших на вход счетчика, после которых состояния на выходе счетчика начинают повторяться.

15.2 Порядок выполнения работы

15.2.1 Преобразовать в среде Multisim двухступенчатый D-триггер, показанный на рисунке 13.9, в T-триггер, соединив его инверсный выход с входом D. Вход C автоматически становится счетным входом T.

15.2.2 Создать четыре таких модуля, соединить их последовательно, подключив к получившейся цепочке T-триггеров клавиши J1, J2 и индикаторы, переименовав их так, как показано на рисунке 15.1.

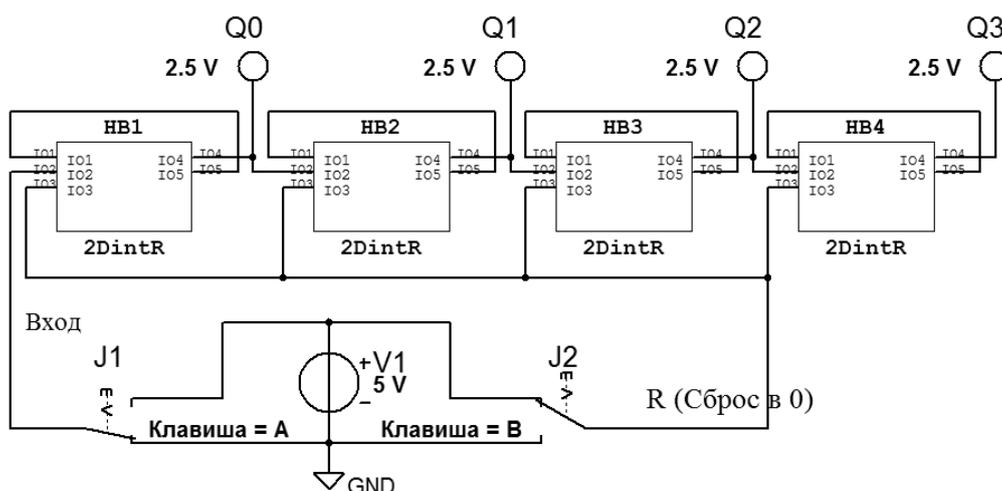


Рисунок 15.1 – Схема в Multisim четырехразрядного двоичного счетчика на основе T-триггеров

15.2.3 Нарисовать в отчете таблицу в соответствии с таблицей 15.1, указав в ней все строки с номерами импульсов от 0 до 18.

15.2.4 Включить моделирование. Выполнить сброс в 0 всех триггеров, нажав клавишу J2. С помощью клавиши J1 подавать на вход исследуемого счетчика одиночные импульсы и наблюдать с помощью индикаторов за сигналами на прямых выходах Q0, Q1, Q2, и Q3 триггеров. Получившиеся на выходах сигналы (нули и единицы) вписать в таблицу 15.1. Сделать перевод полученных двоичных чисел в десятичные и вписать в таблицу.

Таблица 15.1 – Таблица соответствия сигналов на выходах Q_i четырехразрядного двоичного счетчика с номером поступившего на его вход импульса

Номер импульса на входе	Прямой выход триггеров				Десятичное число
	Q3	Q2	Q1	Q0	
0	0	0	0	0	0
1					
2					
...
17					
18					

15.2.5 Из электронного справочника записать в отчет паспортные данные микросхемы 7490N (K155ИЕ2), изучить назначение выводов этой микросхемы и режимы работы. Как они задаются?

15.2.6 Нарисовать в отчете таблицу в соответствии с приведенной (таблица 15.2), указав в ней все строки с номерами импульсов от 0 до 12.

Таблица 15.2 – Таблица соответствия сигналов на выходах микросхемы 7490N (K155ИЕ2) с номером поступившего на её вход импульса

Номер импульса на входе	Выход счетчика				Десятичное число
	Q3	Q2	Q1	Q0	
0	0	0	0	0	0
1					
2					
...
11					
12					

15.2.7 Составить схему (рисунок 15.2) в Multisim. Включить моделирование. Обнулить счетчик клавишей J2. С помощью генератора одиночных импульсов (ГОИ) (используя клавишу J1) подать на вход исследуемого счетчика двенадцать импульсов. После каждого поданного импульса наблюдать с помощью индикаторов Q0, Q1, Q2, Q3 за сигналами на выходах счетчика. Получившиеся на выходах сигналы (нули и единицы) вписать в таблицу 15.2. Сделать перевод полученных двоичных чисел в десятичные и вписать в эту таблицу.

15.2.8 Подключить выходы микросхемы DD2 к входам микросхемы DD3A, как показано на рисунке 15.3. Включить моделирование. Обнулить счетчик клавишей J2. С помощью ГОИ подать на вход исследуемого счетчика двенадцать импульсов. После каждого поданного импульса наблюдать с помощью индикаторов Q0, Q1, Q2, Q3 за сигналами на выходах счетчика. Получившиеся на выходах сигналы (нули и единицы) вписать в таблицу, аналогичную таблице 15.2. Сделать перевод полученных двоичных чисел в десятичные и вписать в эту таблицу. Сделать выводы по полученным результатам.

15.2.9 Из электронного справочника записать в отчет паспортные данные

микросхемы 74LS193D (К155ИЕ7), изучить назначение выводов этой микросхемы и режимы работы. Как они задаются?

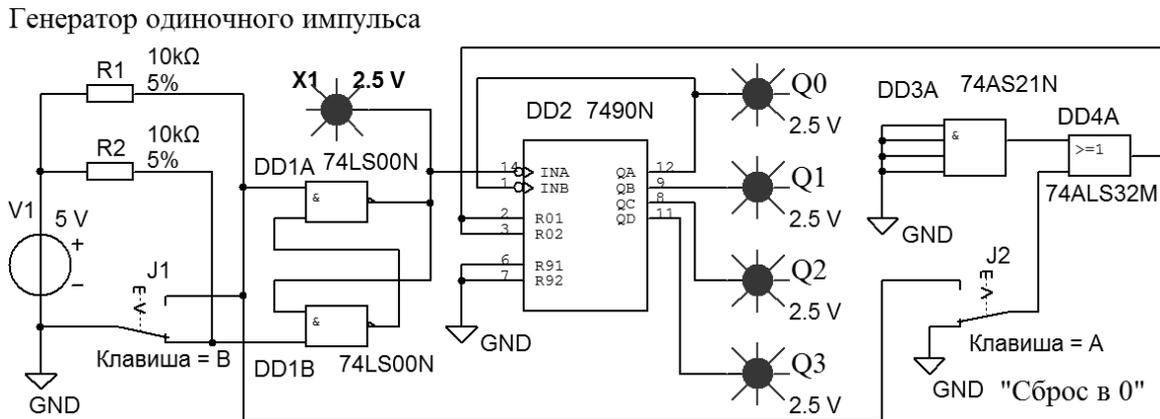


Рисунок 15.2 – Схема для исследования в Multisim работы четырехразрядного двоично-десятичного счетчика на основе микросхемы 7490N (К155ИЕ2)

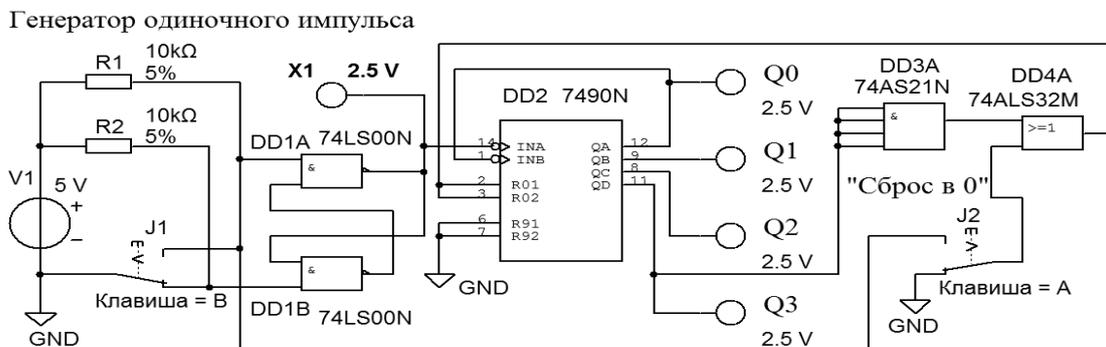


Рисунок 15.3 – Схема для исследования в Multisim работы четырехразрядного двоично-десятичного счетчика на основе микросхемы 7490N (К155ИЕ2) с ограничением $K_{сч}$

15.2.10 Составить схему (рисунок 15.4) в Multisim. Выполнить сброс в 0 счетчика клавишей J1.

С помощью клавиши J5 подключить выход ГОИ к входу счетчика и подать на вход исследуемого счетчика восемнадцать импульсов с помощью клавиши J4. После каждого поданного импульса наблюдать с помощью индикаторов Q0, Q1, Q2, Q3 и Q4 за сигналами на выходах счетчика и сопоставить полученные данные с записанными ранее в таблицу 15.1.

15.2.11 Выполнить сброс в 0 счетчика, нажав клавишу J1. С помощью клавиши J2 загрузить в счетчик число, выставленное на входах A, B, C, D микросхем DD3 и DD4. Определить, какое это число, используя составленную таблицу. Как его можно изменить схемотехнически? Подать на вход исследуемого счетчика восемь импульсов с помощью клавиши J4. После каждого поданного импульса наблюдать с помощью индикаторов Q0, Q1, Q2, Q3 и Q4 за сигналами на выходах счетчика и сопоставить полученные данные с результатами предыдущего эксперимента. Сделать выводы по полученным результатам.

Таблица 15.3 – Таблица соответствия сигналов на выходах Q_i восьмиразрядного двоичного счетчика, работающего в режиме вычитания, с номером поступившего на его вход импульса

Номер импульса на входе	Выход счетчика								Десятичное число
	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0	
Предварительная загрузка									
	0	0	0	0	1	0	1	0	10
1									
2									
...
9									
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11									
...
15									

Сделать перевод полученных восьмиразрядных двоичных чисел в десятичные и вписать в таблицу 15.3. Сделать выводы по полученным результатам.

Контрольные вопросы

- 1 Какой диапазон счета $K_{сч}$ получится, если соединить две микросхемы 7490N (K155ИЕ2) последовательно?
- 2 Какие счетчики называют двоичными?
- 3 Какие счетчики называют десятичными?
- 4 Какие счетчики называют реверсивными?
- 5 Какой диапазон счета $K_{сч}$ получится, если соединить две микросхемы 74LS193D (K155ИЕ7) последовательно?
- 6 Как задать $K_{сч}$, отличающийся от двоично-десятичного?

16 Лабораторная работа № 16. Исследование работы оперативного запоминающего устройства

Цель работы: исследование работы оперативного запоминающего устройства.

16.1 Основные теоретические положения

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) (Random Access Memory – RAM) – память с произвольным доступом. Это означает, что прочитать/записать данные можно из любой ячейки ОЗУ в любой момент времени.

ОЗУ состоит их ячеек, каждая из которых имеет собственный адрес. Все ячейки содержат одинаковое число бит. Обычно в одной ячейке хранится восьмиразрядное двоичное число – 1 байт информации (8 бит). Соседние ячейки имеют последовательные адреса. Адреса ячеек памяти так же, как и

данные, выражаются в двоичных числах.

По принципам хранения информации ОЗУ можно разделить на статические и динамические.

В статических ОЗУ (Static RAM – SRAM) ячейки построены на различных вариантах триггеров. После записи бита в такую ячейку она может сохранять его сколь угодно долго – необходимо только наличие питания. Отсюда и название памяти – статическая, т. е. пребывающая в неизменном состоянии.

В динамических ОЗУ (Dynamic RAM – DRAM) элементарная ячейка представляет собой конденсатор, выполненный по КМОП-технологии. Такой конденсатор способен в течение нескольких миллисекунд сохранять электрический заряд, наличие которого можно ассоциировать с информационным битом. При записи логической единицы в ячейку памяти конденсатор заряжается, при записи нуля – разряжается. При считывании данных конденсатор разряжается, и если его заряд был ненулевым, то на выходе схемы считывания устанавливается единичное значение. Процесс считывания (обращения к ячейке) сочетается с восстановлением (регенерацией) заряда. Если обращения к ячейке не происходит в течение длительного времени, то конденсатор за счет токов утечки разряжается и информация теряется. Для компенсации утечки заряда периодически циклически обращаются к ячейкам памяти, т. к. каждое обращение восстанавливает прежний заряд конденсатора. К достоинствам динамической памяти относятся высокая плотность размещения данных и низкое энергопотребление, а к недостаткам – низкое быстродействие по сравнению со статической памятью.

К основным параметрам ОЗУ относятся информационная ёмкость, потребляемая мощность, время хранения, быстродействие.

Информационная ёмкость – это объём памяти, т. е. количество кодов k , которые могут в ней храниться, и разрядность этих кодов m . Информационная ёмкость N определяется выражением $N = km$.

Принцип организации памяти записывается следующим образом: сначала пишется количество ячеек, а затем через знак умножения (косой крест) пишется разрядность кода, хранящегося в одной ячейке. Например, организация памяти $64K \times 8$ означает, что память имеет $64K$, т. е. 65536 ячеек и каждая ячейка восьмиразрядная. Информационная ёмкость $N = 65536 \cdot 8 = 524288$ бит.

Потребляемая мощность – мощность, потребляемая ОЗУ в установленном режиме работы.

Время хранения – интервал времени, в течение которого ОЗУ сохраняет информацию в заданном режиме.

Быстродействие – промежуток времени, необходимый для записи или считывания информации.

В общем случае ОЗУ изготовлен в виде микросхем, которые имеют следующие информационные выводы:

– *адресные* $A_0 \dots A_n$ (входные), образующие *шину адреса* памяти. Код на адресных линиях представляет собой двоичный номер ячейки памяти, к которой происходит обращение в данный момент. Количество адресных разрядов

определяет количество ячеек памяти: при количестве адресных разрядов n количество ячеек памяти равно 2^n ;

– *данные* $D_0...D_m$ (выходные), образующие *шину данных* памяти. Код на линиях данных представляет собой содержимое той ячейки памяти, к которой производится обращение в данный момент. Количество разрядов данных определяет количество разрядов всех ячеек памяти (обычно оно бывает равным 1, 4, 8, 16);

– *управляющие* (входные), которые определяют режим работы микросхемы. В большинстве случаев у микросхем памяти имеется вход выбора микросхемы \overline{CS} (их может быть несколько, объединенных по функции И).

В данной лабораторной работе исследуется работа статического ОЗУ с емкостью 16384 бита и организацией 2048×8 . Ячейки ОЗУ, в которых записываются и хранятся до следующей записи двоичные числа (данные), подаваемые на входы $D_0...D_8$, выбираются по шине адреса $A_0...A_{11}$ (рисунок 16.1).

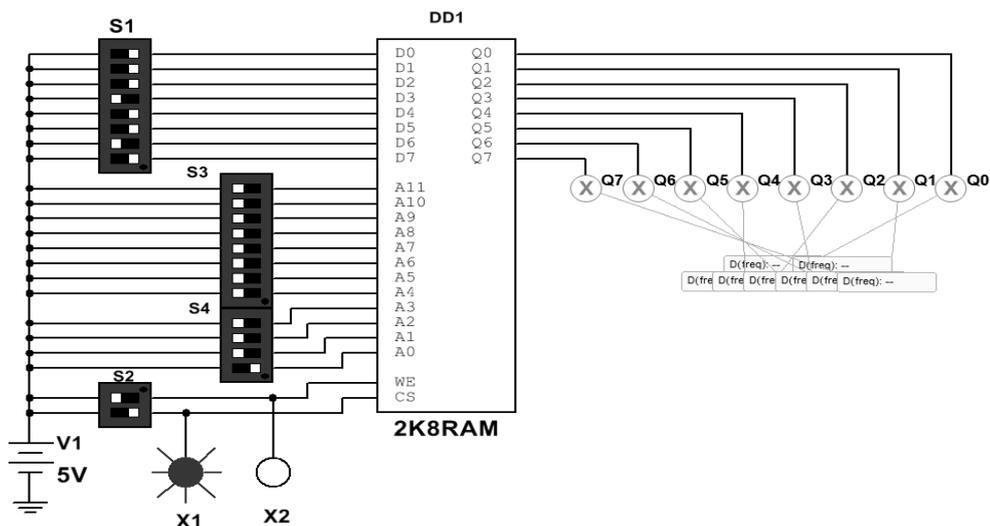


Рисунок 16.1 – Схема для исследования работы в Multisim ОЗУ

Для записи данных в ячейку после их фиксации на входах $D_0...D_8$, на адресных входах $A_1...A_4$ надо установить $WE = 1$ и $\overline{CS} = 1$. Для считывания данных из ОЗУ необходимо зарегистрировать сигналы на адресных входах $A_1...A_{11}$ и на вход WE подать напряжение низкого уровня, а на вход \overline{CS} – высокого. При выборе режима работы ОЗУ можно руководствоваться данными, приведенными в таблице 16.1. В ячейках таблицы Q_t означает последнее состояние выходов до подачи управляющего сигнала $\overline{CS} = 1$.

16.2. Порядок выполнения работы

16.2.1 Составить схему в среде Multisim в соответствии с рисунком 16.1.

Включить моделирование. Изменяя положение переключателей в блоке S_1 , сформировать байт данных на входах $D_0...D_7$ ОЗУ DD_1 , указанный в первой строке таблицы 16.2. С помощью переключателей в блоках S_3 и S_4 сформировать адрес на входах $A_0...A_{11}$ ячейки ОЗУ DD_1 , в которую должны быть записаны эти данные. С помощью нижнего переключателя в блоке S_2 подать на

вход CS DD1 «1» (индикатор X1 должен засветиться). С помощью верхнего переключателя в блоке S2 выполнить запись сформированных на входах D0...D7 данных в выбранную ячейку, подав на вход WE DD1 сначала «1», затем «0» (индикатор X2 должен засветиться и погаснуть). Записанное в ячейку число должно появиться на индикаторах Q0...Q7. Прodelать аналогичные операции с другими данными, указанными в таблице 16.2.

Таблица 16.1 – Режимы работы ОЗУ

Режим работы	Вход			Выход Q
	\overline{CS}	WE	Dm	
Запись	1	1	0	0
Считывание	1	0	1	1
Запрет записи и считывания	0	X	0	Q _t
	0	X	1	Q _t

Таблица 16.2 – Примеры заполнения ячеек ОЗУ данными

Байт данных								Адрес ячейки ОЗУ											
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

16.2.2 Выполнить чтение содержимого ячеек ОЗУ, выставляя их адреса, указанные в таблице 16.2, с помощью переключателей в блоках S3 и S4 в произвольной последовательности. Считываемые данные из выбранной ячейки будут отображаться на индикаторах Q0...Q7. Сравнить их с данными, ранее записанными в эту ячейку. Записать в отчет получившуюся таблицу.

16.2.3 С помощью нижнего переключателя в блоке S2 подать на вход CS DD1 «0» (индикатор X1 должен погаснуть). Убедиться, что при таком сигнале на входе CS DD1 операции записи и чтения данных в ОЗУ не выполняются.

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название работы, цель работы, схему подключения исследуемого ОЗУ, назначение выводов, таблицу состояния ОЗУ в различных режимах работы, таблицу с примерами заполнения ячеек ОЗУ данными.

Контрольные вопросы

- 1 Какие функции может выполнять ОЗУ?
- 2 Какова информационная ёмкость исследуемого в лабораторной работе ОЗУ?
- 3 Какова организация исследуемого в лабораторной работе ОЗУ?
- 4 Из каких более простых устройств состоит ОЗУ?

17 Лабораторная работа № 17. Исследование работы аналого-цифрового преобразователя

Цель работы: исследование работы аналого-цифрового преобразователя, встроенного в контроллер.

17.1 Основные теоретические положения

Большинство датчиков, от которых получают измерительную информацию о физических величинах, имеют аналоговые выходные сигналы. Теоретически аналоговые сигналы могут иметь бесконечное число значений в пределах некоторого диапазона.

Современные компьютеры не могут оперировать с бесконечным числом десятичных разрядов для аналогового значения, потому что их объем памяти и производительность ограничены. Соединить аналоговый датчик с компьютером позволяет аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразует аналоговые значения в цифровые с заданной точностью.

При таком преобразовании осуществляется квантование аналогового сигнала, т. е. мгновенные значения аналогового сигнала ограничиваются определенными уровнями, называемыми уровнями квантования.

Квантование представляет собой округление аналоговой величины до ближайшего уровня квантования, т. е. максимальная погрешность квантования равна $\pm 0,5h$ (h – шаг квантования).

К основным характеристикам АЦП относят число разрядов, время преобразования t_{np} , величину опорного напряжения U_{on} , величину напряжения питания U_n , нелинейность и др. Число разрядов – количество разрядов кода, связанного с аналоговой величиной, которое может вырабатывать АЦП. Часто говорят о разрешающей способности АЦП, которую определяют величиной, обратной максимальному числу кодовых комбинаций на выходе АЦП. Так, 10-разрядный АЦП имеет разрешающую способность $(2^{10} = 1024)^{-1}$, т. е. при шкале АЦП, соответствующей 5 В, абсолютное значение шага квантования не превышает 5 мВ. Время преобразования t_{np} – интервал времени от момента заданного изменения сигнала на входе АЦП до появления на его выходе соответствующего устойчивого кода.

Опорное напряжение определяет максимальное напряжение на входе АЦП, его значение соответствует коду 1023 для 10-разрядного АЦП. Например, при $U_{on} = 5$ В и нулевом входном напряжении 10-разрядное АЦП выдаст на выхо-

де 0, при входном напряжении 2,5 В на выходе будет значение 512 (половина от 1023), при входном напряжении 5 В выходной код будет равен 1023.

При $U_{on} = 2,5$ В и нулевом входном напряжении 12-разрядное АЦП выдаст при нулевом входном напряжении на выходе 0, при входном напряжении 1,25 В на выходе будет значение 2048 (половина от 4095), при входном напряжении 2,5 В выходной код будет равен 4095. Очевидно, что чем выше разрядность АЦП и меньше U_{on} , тем меньше шаг квантования.

В данной лабораторной работе исследуется 10-разрядный АЦП, встроенный в контроллер ATmega 328 и расположенный на плате Arduino Uno с $U_{on} = 5$ В. Следовательно, этот АЦП может присвоить 1024 значения от 0 до 1023 напряжению, непрерывно изменяющемуся в диапазоне от 0 до 5 В.

17.2 Порядок выполнения работы

17.2.1 Присоединить три провода, припаянные к потенциометру, к плате Arduino в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 17.1.

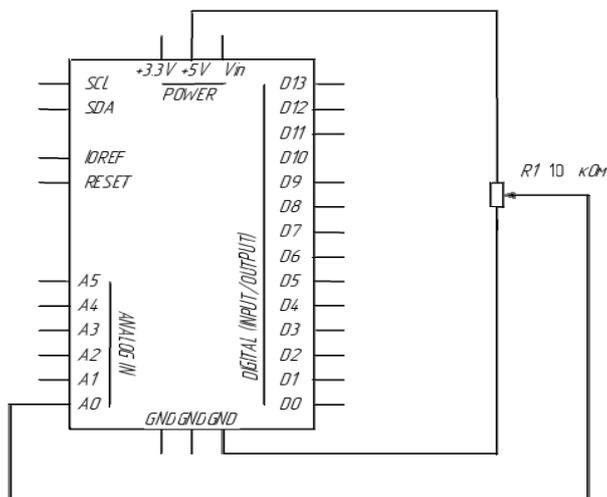


Рисунок 17.1 – Схема подключения потенциометра к контроллеру Arduino

Для этого один из крайних выводов потенциометра соединить с выводом *GND* Arduino, второй – с выводом +5V Arduino, средний вывод потенциометра соединить с аналоговым входом A0 Arduino.

При вращении вала потенциометра *R1* напряжение на центральном выводе будет изменяться от 0 до 5 В. Это напряжение является аналоговым сигналом, подаваемым на вход исследуемого АЦП.

Если ручка потенциометра повернута до упора в одну сторону, то на вход АЦП подается 0 В и результат преобразования равен 0. Если ручка потенциометра повернута до упора в другую сторону, то на вход АЦП подается 5 В и результат преобразования равен 1023. В промежуточных положениях ручки потенциометра АЦП возвращает число между 0 и 1023, которое пропорционально напряжению на его среднем выводе.

17.2.2 Подключить плату Arduino к ЭВМ через USB-порт.

17.2.3 Записать программу `ReadAnalogVoltage` в память контроллера Arduino, переслав её из ЭВМ.

17.2.4 Вращая ручку потенциометра, наблюдать на экране дисплея ЭВМ поток цифр от 0 до 1023, соответствующих положению ручки потенциометра.

Содержание отчета

Отчет о проделанной работе должен содержать название работы, цель работы, схему подключения потенциометра к встроенному в Arduino, АЦП, выводы по результатам экспериментальных исследований.

Контрольные вопросы

- 1 Какова разрядность встроенного в контроллер Arduino АЦП?
- 2 В каком диапазоне изменяется напряжение на выходе потенциометра?
- 3 В каком диапазоне формируется результат преобразования на выходе АЦП?
- 4 На какую величину должно измениться напряжение на входе АЦП, чтобы результат преобразования на выходе АЦП изменился на единицу младшего разряда?

Список литературы

- 1 **Марченко, А. Л.** Электротехника и электроника: учебник: в 2 т. Т. 2: Электроника / А. Л. Марченко. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – 391 с.
- 2 **Валенко, В. С.** Электроника и микросхемотехника: учебное пособие / В. С. Валенко, М. С. Хандогин. – Минск: Бестпринт, 2003. – 320 с.
- 3 **Новиков, Ю. В.** Введение в цифровую схемотехнику: учебное пособие / Ю. В. Новиков. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий; Бином; Лаборатория знаний, 2007. – 343 с.